

## Лабораторная работа 408

### 1. I2C интерфейс (inter-IC или IC (I2C) шина)

В шине интерфейса I2C используется всего два сигнальных проводника линий: SDA - данных и SCL - синхронизации. Выходные каскады устройств, подключенных к проводникам шины I2C, должны иметь: открытый сток, открытый коллектор или буфер с третьим состоянием (BUFE или DUFT). Высокий уровень сигнала на проводниках линий обеспечивается резисторами, соединяющими их с источником питания VCC (рис.1). Такое соединение реализует функцию монтажного “И” (по логическим единицам) или монтажного “ИЛИ” (по логическим нулям), что обеспечивает двунаправленность шины. Устройства, подключенные к шине могут быть как, ведущие так и ведомые.

Ведущий - это устройство, которое вырабатывает сигнал синхронизации SCL и инициирует передачу или прием данных. При этом любое другое устройство считается ведомым по отношению к ведущему.

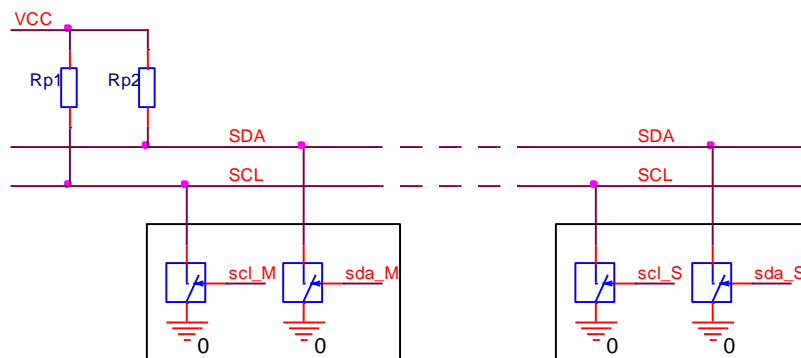


Рис.1 Соединение выходов устройств интерфейса I2C по схеме монтажного “И”

Если известно, что к шине подключен только один ведущий и ни у одного из ведомых нет необходимости замедлять скорость обмена, удерживая в 0 линию синхронизации SCL, то у ведущего для сигнала SCL можно использовать выходной буфер без третьего состояния (OBUF). Пример такой реализации на ПЛИС показан на рис.2.

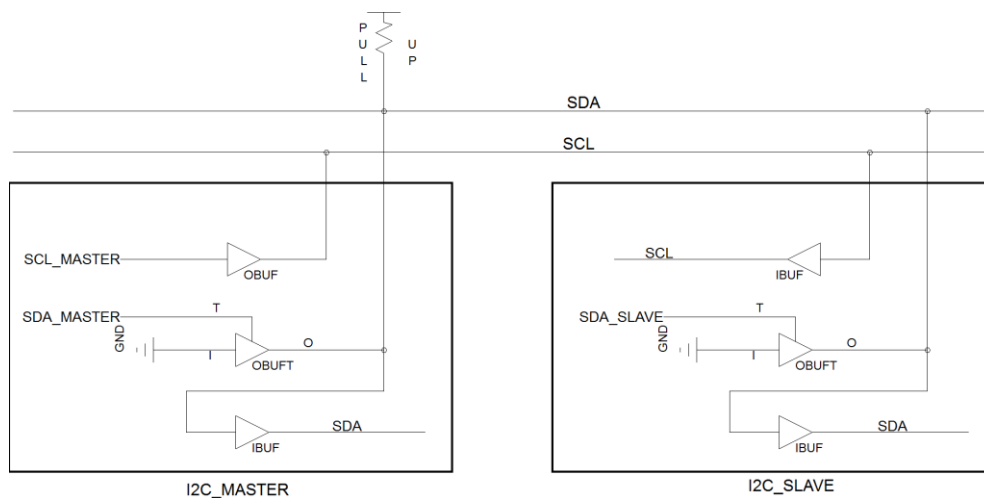


Рис.2 Вариант реализации выходов и входов ведущего (MASTER\_I2C) и ведомого (SLAVE\_I2C) интерфейса I2C на ПЛИС

Каждое ведомое устройство распознается по уникальному адресу и может работать как приёмник, так и по запросу ведущего как передатчик данных.

Процедура обмена начинается сигналом START. START это спад (negedge) сигнала SDA (переход из 1 в 0) при SCL=1 (рис.3,a). Этот переход воспринимается всеми устройствами, подключенными к шине как старт обмена.

Процедура обмена завершается сигналом STOP. STOP это фронт (posedge) SDA (переход из 0 в 1) также при SCL=1 (рис.3,b).

 


Рис.3 Старт и стоп обмена интерфейса I2C ( $ce\_start=(spad\_SDA \& SCL)$ ,  $ce\_stop=(front\_SDA \& SCL)$ ).

Данные (SDA) действительны и должны оставаться постоянными при высоком уровне сигнала SCL=1. При низком уровне SCL=0 данные могут произвольно меняться. Таким образом между «стартом» и «стопом» изменения на линии SDA допускаются только при НИЗКОМ уровне сигнала на линии SCL=0 (рис.4).

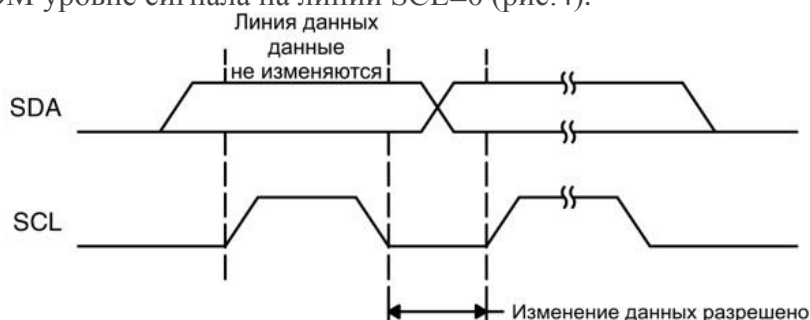


Рис.4 Правило изменения SDA в процессе обмена интерфейса I2C

После «старта», ведущий переводит SCL в НИЗКОЕ состояние и выставляет на линию SDA старший бит первого байта сообщения. Количество байт в сообщении не ограничено.

Передача каждых 8 бит данных от передатчика к приемнику завершаются дополнительным девятым тактом AC при, котором ведомый выставляет низкий уровень сигнала на линии SDA, как признак успешного приема байта. Если при передаче первого байта ведущий не получает на 9-м такте AC подтверждения (низкого уровня), то он формирует сигнал СТОП, т.е. ограничивается передачей одного байта.

Каждое ведомое устройство, подключённое к шине, должно иметь уникальный адрес. Первый байт ведущего это адрес-команда, в котором старшие 7 бит - адрес ведомого, последний (младший) бит – команда: 0 – запись, 1 – чтение.

Ведомый не должен вырабатывать сигнал подтверждения AC ни для первого байта ни для всех последующих байт обмена с другими ведомыми если первые 7 бит первого байта не совпадают с битами его адреса.

Ведущий должен знать структуру ведомого, к которому он обращается. Например, если в простейшем случае ведомый имеет только один 8-ми битный регистр, то по команде записи второй байт будет данными для ведомого, а по команде чтения второй байт будет данными от ведомого. На интервале приема байта данных от ведомого

ведущий не должен занимать шину SDA (SDA\_MASTER=1). Если ведомый имеет несколько регистров и они адресуемы, тогда первый байт от ведущего – адрес ведомого, второй байт - адрес регистра и только третий байт – данные.

## 2. Модуль ведущего интерфейса I2C

Модуль предназначен для записи или чтения адресуемых 8-ми битных регистров ведомого. Число регистров ведомого не превышает 256, т.е. адрес регистра имеет 8 бит. Для такой модели ведомого ведущий формирует кадр обмена из трех байт: адрес-команда, адрес регистра, данные ведущего или ведомого. Пример символа такого модуля приведен на рис.5.

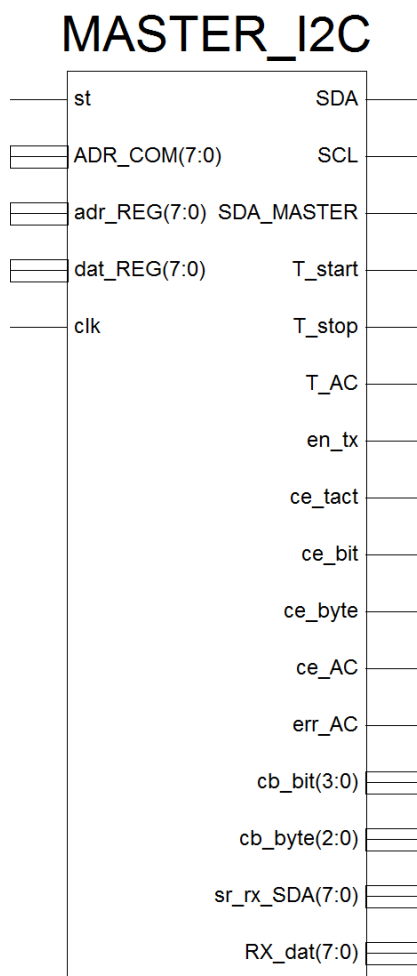


Рис.5 Символ модуля ведущего интерфейса I2C

В этом модуле, кроме необходимых выходных портов SCL, SDA и выходного буфера RX\_dat[7:0], принятых данных от ведомого, имеются и другие выходные порты, предназначенные как для иллюстрации работы его внутренних устройств, так и для помощи проектирования и отладки схемы модуля ведомого.

Входы модуля MASTER\_I2C:

- clk – сигнал синхронизации,
- st – импульс запуска передачи,
- ADR\_COM[7:0] – адрес-команда (ADR\_COM[7:1]-адрес ведомого, ADR\_COM[0] – команда),
- adr\_REG[7:0] – адрес регистра ведомого,

- `dat_REG[7:0]` – данные для ведомого.

Пример временных диаграмм передачи первого байта ведущим MASTER\_I2C интерфейса I2C приведены на рис.6.

Выходные буферы с третьим состоянием BUFT ведущего и ведомого совместно с резистором R1 образуют функцию “И” логических сигналов `SDA_MASTER` и `SDA_SLAVE` для физического сигнала SDA (`SDA=SDA_MASTER & SDA_SLAVE`).

Если на 9-м такте `T_AC_MASTER` (`cb_bit_MASTER=8`) нет подтверждения (`SDA=1`), то ведущий формирует только 9 положительных импульсов сигнала синхронизации SCL и заканчивает передачу сигналом Stop.

 


Рис.6 Временные диаграммы передачи первого байта (адрес-команда) ведущего (MASTER\_I2C)

## 2.1 Схема модуля ведущего интерфейса I2C на языке Verilog

```
module MASTER_I2C(inout wire SDA,           //Физический сигнал SDA мастера
input st,                                   output reg SCL=1,           //Сигнал SCL мастера
input clk,                                 output reg SDA_MASTER=1, //Логический сигнал SDA мастера
input [7:0]ADR_COM, output reg T_start=0,  //Старт передачи
input [7:0]adr_REG, output reg T_stop=0,   //Стоп передачи
input [7:0]dat_REG, output reg[3:0]cb_bit=0, //Счетчик бит
output wire T_AC,                          //Такт подтверждения приема байта
output reg en_tx=0,                        //Разрешение передачи
output wire ce_tact,
output wire ce_bit,
output wire ce_byte,
output wire ce_AC,
output reg[5:0]cb_ce= 40,
output reg err_AC=0,                       //Триггер подтверждения
output reg [2:0]cb_byte=0,                 //Счетчик байт
```

```

output reg[7:0]sr_rx_SDA=0, //Регистр сдвига принимаемых данных
output reg[7:0] RX_dat=0 //Регистр данных от ведомого
);

PULLUP DA1(SDA);//PULLUP Резистор

//----- T-буфер--(T=0 O=I, T=1 SDA=O=Z)-----
BUFT DD1 ( .I(1'b0), .O(SDA),
           .T(SDA_MASTER));

parameter Fclk=50000000 ; //Fclk =50 000 kHz
parameter Fvel= 1250000 ; //Fvel = 1 250 kHz
parameter N4vel=Fclk/(4*Fvel);//50000000/(4*1250000)=10
parameter N_byte = 3 ; //Число байт (адрес ведомого, адрес регистра, данные)

reg [5:0]cb_ce=4*N4vel ;
assign ce_tact =(cb_ce==1*N4vel) ; //10
assign ce_bit = (cb_ce==3*N4vel) & en_tx ; //30
reg[7:0]sr_tx_SDA=8'h00 ; //Регистр сдвига передаваемых данных

assign T_AC= (cb_bit==8) ; //Контрольный такт
wire T_dat = en_tx & !T_start & !T_stop & !T_AC;
assign ce_AC= T_AC & ce_bit;//Строб контроля AC
assign ce_byte = ce_tact & T_AC ; //ce_byte

wire R_W = ADR_COM[0] ; //1-чтение, 0-запись
reg rep_st = 0;
//Интервал передачи данных
wire [7:0]TX_dat = (cb_byte==0)? ADR_COM : //Адрес_команда
                  (cb_byte==1)? adr_REG : //Адрес регистра
                  ((cb_byte==2) & !R_W)? dat_REG : 8'hFF ; //Данные регистра

always @ (posedge clk) begin
cb_ce <= st? 3*N4vel : (cb_ce==1)? 4*N4vel : cb_ce-1 ;// 3*N4vel-задержка первого ce_bit от st
T_start <= st? 1 : ce_tact? 0 : T_start ;
cb_bit <= (st | ce_byte)? 0 : (ce_tact & en_tx & !T_start)? cb_bit+1 : cb_bit ;

T_stop <= ce_byte & ((cb_byte==N_byte-1) | err_AC)? 1 : ce_bit? 0 : T_stop ;
en_tx <= st? 1 : (T_stop & ce_bit)? 0 : en_tx ;
SCL <= (cb_ce>2*N4vel) | !en_tx ;
SDA_MASTER <= (T_start | T_stop)? 0 : en_tx? (sr_tx_SDA[7] | T_AC) : 1 ;

sr_tx_SDA <= rep_st? TX_dat : (ce_tact & T_dat)? sr_tx_SDA<<1 | 1'b1 : sr_tx_SDA ;
cb_byte <= st? 0 : (ce_byte & en_tx)? cb_byte+1 : cb_byte ;
err_AC <= st? 0 : (ce_AC & SDA)? 1 : err_AC ; //1- нет подтверждения (AC_SLAVE=1)
rep_st = (st | (ce_byte & en_tx)) ;
//Последовательный прием данных от ведомого на интервале третьего байта
sr_rx_SDA <= ((cb_byte==N_byte-1) & ce_bit & T_dat)? sr_rx_SDA<<1 | SDA : sr_rx_SDA ;
RX_dat <= ((cb_byte==N_byte-1) & ce_byte & R_W)? sr_rx_SDA : RX_dat ;//N_byte-1
endmodule

```

Для Fvel=400 кБод получается небольшая не симметрия длительностей 0 ( $T_{0SCL}$ ) и 1 ( $T_{1SCL}$ ) сигнала SCL,  $T_{0SCL} = 62 \cdot T_{clk}$ ,  $T_{1SCL} = 63 \cdot T_{clk}$ .

Компонент DA1 PULLUP резистор (PULLUP DA1(SDA);/) необходимо использовать при моделировании работы модуля MASTER\_I2C.

## 2.2 Модуль ведомого SLAVE\_I2C

В модуле ведомого SLAVE\_I2C должен быть блок 8-ми битных регистров. Схема такого блока, реализованного на основе блока «слайсовой» памяти приведена ниже.

### 3.1 Модуль блока регистров REG\_BL

```

module REG_BL (    input clk,                output wire [7:0]DO, //Выходные данные
                  input we,                  //Разрешение записи
                  input [7:0] DI,           //Входные данные
                  input [7:0] Adr_wr,       //Адрес записи
                  input [7:0] Adr_rd);      //Адрес чтения

parameter N_REG=256 ;    //Число регистров (см. табл.1)
reg [7:0]MEM[N_REG-1:0] ; //Модуль памяти
assign DO = MEM[Adr_rd];  //Слайсовая память N_REGx8 bit.
always @ (posedge clk) begin
MEM[Adr_wr] <= we? DI : MEM[Adr_wr] ;//Запись при we=1 по фронту clk
end
endmodule

```

В этом модуле всего 256 регистров (8-ми битных ячеек памяти), но ведомый должен выполнять запись и чтение только в заданное число N\_REG регистров начиная с базового адреса BASE\_ADR (см. Табл. 1).

На рис.7 приведены временные диаграммы сигналов ведомого на интервале первого байта

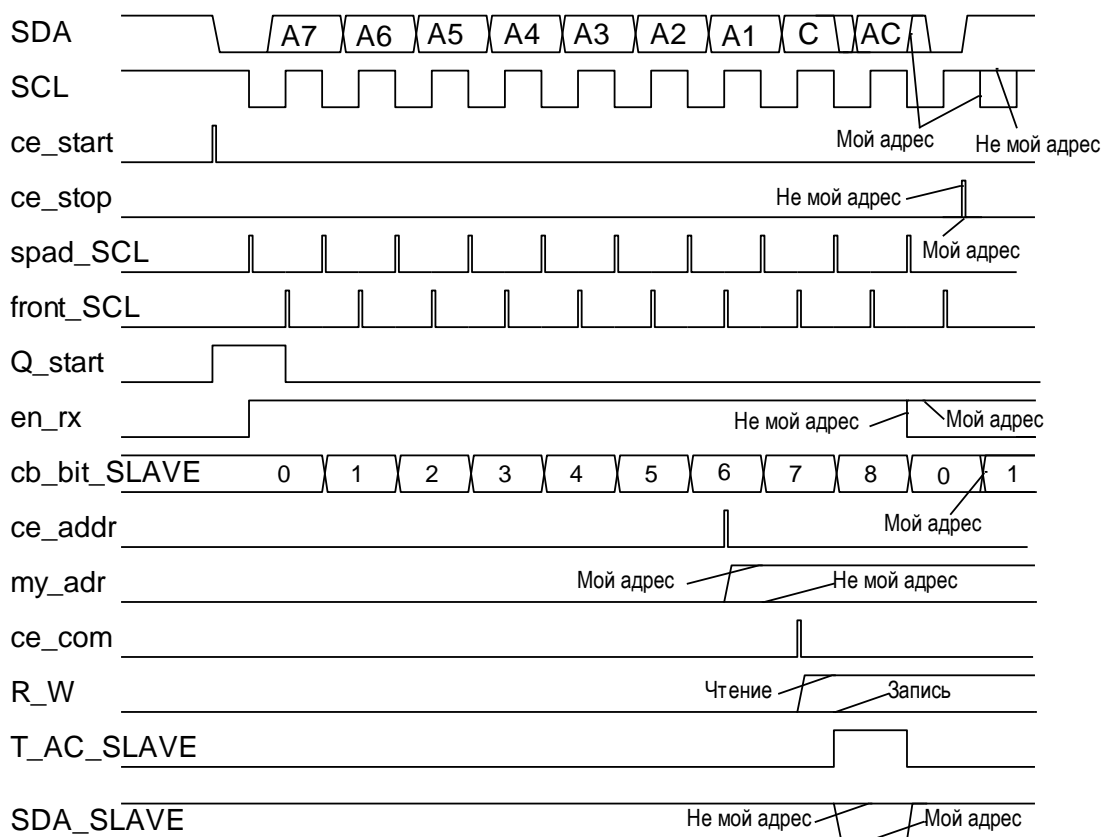


Рис.7 Временные диаграммы ведомого (SLAVE\_I2C)

При создании и отладке модуля SLAVE\_I2C можно ориентироваться на эти временные диаграммы. Например, для сигналов front\_SCL, spad\_SCL, ce\_start и ce\_stop можно предложить приведенную ниже схему на Verilog-e (2.3).

2.3 Схема формирования сигналов front\_SCL, spad\_SCL, ce\_start и ce\_stop на Verilog-e

```
reg tSDA=0, ttSDA=0, tSCL=0, ttSCL=0;//D-триггеры
wire spad_SDA = !tSDA & ttSDA ;    wire front_SDA = tSDA & !ttSDA ;
wire ce_start = spad_SDA & SCL ;    wire ce_stop = front_SDA & SCL ;
wire spad_SCL = !tSCL & ttSCL ;    wire front_SCL = tSCL & !ttSCL ;
always @ (posedge clk) begin
tSDA <= SDA ;          ttSDA <= tSDA; //Задержка на Tclk
tSCL <= SCL ;          ttSCL <= tSCL ; // Задержка на Tclk
end
```

Для сигнала SDA\_SLAVE можно, например, предложить следующую логическую функцию:

```
wire SDA_SLAVE = !(T_AC & my_adr & (cb_byte==1)) & !(T_AC & my_adr & my_reg) & !(R_W &
my_reg & (cb_byte>=2) & !sr_tx[7]) ;
```

Регистры my\_adr, R\_W, my\_REG можно для наглядности после окончания сеанса не сбрасывать.

2.4 Схема модуля REG\_BL блока регистров ведомого SLAVE\_I2C на Verilog-e

```
module REG_BL (    input clk,                output wire [7:0]DO,
                  input we,                  //Разрешение записи
                  input [7:0] DI,            //Входные данные
                  input [7:0] Adr);          //Адрес записи или чтения
reg [7:0]MEM[255:0] ;    //Модуль памяти
assign DO = MEM[Adr];    //Слайсовая память 256x8 bit.
always @ (posedge clk) begin
MEM[Adr] <= we? DI : MEM[Adr] ;//Запись при we=1 по фронту clk
end
endmodule
```

2.5 Модуль параметров CONST.v

```
`define Fclk 50000          //50000 kHz
`define Fvel 1250           //Из таблицы 1
`define N4vel `Fclk/(4*`Fvel) //50000/(4*1250)=10
`define BASE_ADR 8'hE0      //Из таблицы 1
`define N_REG 8             //Из таблицы 1
```

### 3. Задание к допуску

- 3.1 Начертить в тетради временные диаграммы модуля MASTER\_I2C (рис.6).
- 3.2 Переписать в тетрадь схему (2.1) модуля MASTER\_I2C.
- 3.3 Начертить в тетради временные диаграммы модуля SLAVE\_I2C (рис.7).
- 3.4 Переписать модуль CONST.v с данными своего варианта из таблицы 1

Таблица 1

№ варианта	Скорость Fvel [kbit/s]	Адрес ведомого adr_SLAVE SW[7:1] [BIN]	Базовый адрес блока регистров BASE_ADR [HEX]	Число Число разрядов адреса MEM REG_BL [DEC]
1	1250	0000001	8'h10	16
2	625	0000010	8'h 20	32
3	500	0000011	8'h 30	64
4	400	0000100	8'h 40	128
5	250	0000101	8'h 50	64
6	125	0000110	8'h 60	32
7	62.5	0000111	8'h 70	16
8	125	0001000	8'h 80	8
9	250	0001001	8'h 90	16
10	400	0001010	8'h A0	32
11	500	0001011	8'h B0	64
12	625	0001100	8'h C0	32
13	1250	0001101	8'h D0	16
14	625	0001110	8'h E0	8
15	500	0001111	8'h F0	4
16	400	0010000	8'h 10	14
17	250	0010001	8'h 20	32
18	125	0010010	8'h 30	64
19	62.5	0010011	8'h 40	16
20	125	0010100	8'h 50	8

#### 4. Задание к выполнению

В папке FRTK создать папку со своим именем (только латинские символы). Далее в этой папке в системе ISE Design Suite 14.4(7) или Xilinx ISE7.1i создать проект с именем Lab408, для ПЛИС используемой в макете (для NEXYS2: Spartan3E, XC3S500E, FG320, XST (VHDL/Verilog), Isim(VHDL/Verilog), Store all values).

В режиме Design в окне Hierarchy или окне Source создать (New Source) заданный модуль (Verilog Module). При создании модуля можно сделать его пустым, т.е. не задавать ни входы, ни выходы, а в полученную заготовку вставить готовый текст схемы модуля из методички или вписать его самостоятельно. Для ISE14 сделать его главным в проекте (Set as Top Module). Проверить синтаксис введенного текста схемы (Check Syntax). Выполнить Synthesize-XST. Исправить возможные ошибки (Errors), обратить внимание на предупреждения (Warnings).

В системе проектирования ISE7.1i все операции доступны для любого выделенного модуля. В системе проектирования ISE14.4(7) все операции доступны только для модуля, помещенного на вершину проекта (Set as Top Module).

4.1 Создать модуль **MASTER\_I2C**. Выполнить Synthesize-XST. Исправить возможные ошибки.





```

output wire SDA_SLAVE,
//output wire [2:0]cb_byte_rx,
//output wire my_reg
//output wire [7:0]sr_rx,
//output wire [7:0]sr_tx,
//output wire[7:0]DO,
);

```

```

MASTER_I2C DD1 ( .SDA(SDA),//Физический сигнал SDA мастера
                  .SCL(SCL),//Физический сигнал SCL мастера
                  .st(st),      .RX_dat(RX_dat),    //Регистр данных от ведомого
                  .clk(clk),    .en_tx(en_tx),      //Регистр разрешения передачи
                  .ADR_COM(Adr_COM), .T_AC(T_AC),//Бит подтверждения приема байта
                  .adr_REG(Adr_REG), .cb_bit(cb_bit_tx), //Счетчик бит
                  .dat_REG(Dat_REG), .cb_byte(cb_byte_tx),//Счетчик байт
                                  .T_start(T_start), //Старт передачи
                                  .T_stop(T_stop),   //Стоп передачи
                                  .ce_byte(ce_byte_tx),//Конец байта
                                  .sr_rx_SDA(sr_rx_SDA));//Пер. сдвига принимаемых данных

```

```

SLAVE_I2C DD2 ( .SDA(SDA),//Физический сигнал SDA ведомого
                  .SCL(SCL),      .ce_start(ce_start_rx),
                  .clk(clk),      .ce_stop(ce_stop_rx),
                  .Adr_SLAVE(Adr_SLAVE),.en_rx(en_rx),
                                  .front_SCL(front_SCL),
                                  .spad_SCL(spad_SCL),
                                  .cb_bit(cb_bit_rx),
                                  .my_adr(my_adr),
                                  .R_W(R_W),
                                  .T_AC(AC_rx),
                                  .ok_rx_byte(ok_rx_byte),
                                  .SDA_SLAVE(SDA_SLAVE),
                                  //cb_byte(cb_byte_rx),
                                  //my_reg(my_reg),
                                  //sr_rx(sr_rx),
                                  //sr_tx(sr_tx),
                                  //DO(DO)
                  );

```

```

endmodule

```

Эта схема соответствует первым шагам проектирования модуля ведомого, а именно созданию устройств формирования сигналов: `se_start`, `se_stop`, `front_SCL`, `spad_SCL`,... Остальные порты схемы **Test\_Sch\_Lab408**, модуля **SLAVE\_I2C**, а также некоторые порты модуля **MASTER\_I2C** временно закомментированы.

#### 5.5.2 Пример содержательной части (Verilog Test Fixture) задания **tf\_Test\_Sch\_Lab408** на моделирование схемы **Test\_Sch\_Lab408**

```
always begin clk=0 ; #10 clk=1; #10 ; end
```

```
initial begin
```

```
    st = 0;  Adr_COM = 8'h00; Adr_SLAVE = 8'h00; Adr_REG = 8'h00;  Dat_REG= 8'h00;
#900;  st = 1;  Adr_COM = 8'h40; Adr_SLAVE = 8'h80; Adr_REG = 8'h55;  Dat_REG= 8'hAA;
#20;    st = 0;  Adr_COM = 8'h40; Adr_SLAVE = 8'h80; Adr_REG = 8'h55;  Dat_REG = 8'hAA;
# Tdel; st = 1;  Adr_COM = 8'h41; Adr_SLAVE = 8'h40; Adr_REG = 8'h55; Dat_REG=8'hFF;
#20;    st = 0;  Adr_COM = 8'h41; Adr_SLAVE = 8'h40; Adr_REG = 8'h55;  Dat_REG = 8'hFF;
end
```

Задержка повторного запуска `Tdel` должна быть больше длительности передачи трех байт. Например, для скорости `Fvel=100 kbit/s` `Tdel=350000` (350 мкс). В этом задании при первом запуске ведущий записывает байт в блок регистров ведомого, а при втором запуске считывает его.

#### 4.6 Зарисовать временные диаграммы сигналов отлаженного модуля **SLAVE\_I2C**.

### 5. Задание к сдаче работы

5.1 Создать символ модуля **MASTER\_I2C** (Dsign Utilites – Create Schematic Simbol).

5.2 Создать символ созданного и отлаженного модуля **SLAVE\_I2C**.

5.3 Создать модуль и символ **ADR\_COM\_DAT\_BL** загрузки данных для **MASTER\_I2C** через COM порт ПК программой **ComChange** (см. приложения 6.1(6.1.1, 6.1.2, 6.1.3), 6.5).

5.4 Создать модуль и символ **TXD\_RET\_BL** чтения данных модулей **MASTER\_I2C** и **SLAVE\_I2C** через COM порт ПК программой **ComChange** (см. приложения 6.2(6.2.1, 6.2.2)).

5.5 Создать модуль и символ **Display** отображения данных на семи сегментном светодиодном индикаторе макета **NEXYS2** (см. приложение 6.3).

5.6 Создать лист схемы (Schematic) **S\_Sch\_Lab408** или модуль **V\_Sch\_Lab408**. Из созданных модулей (для **V\_Sch\_Lab408**) или символов **ADR\_COM\_DAT\_BL** (для **S\_Sch\_Lab408**), **TXD\_RET\_BL**, **MASTER\_I2C**, **SLAVE\_I2C** и **Display** составить модуль (приложение 6.6) или лист схемы (рис. 10) лабораторной работы. Для составленной схемы **S\_Sch\_Lab408** или **V\_Sch\_Lab408** создать (Implementation Constraints File) файл **Sch\_Lab408.ucf** (см. приложение 6.4).

5.7 Соединить макет с USB и COM портом ПК. Соединить перемычками **SCL** и **SDA** ведущего и ведомого (**JB1<->JC1**, **JB2<->JC2**). Создать файл конфигурации. Загрузить в макет. При помощи программы **ComChange** (см. приложение 6.5) продемонстрировать работу макета в соответствии с заданным вариантом задания.

5.8 Подключить к макету осциллограф. Получить и зарисовать осциллограммы сигналов SCL, SDA. Для внешнего запуска развертки осциллографа можно, например, использовать сигнал en\_rx, выведенный JD1 порта макета.

 


Рис. 10 Лист схемы лабораторной работы Lab408

В этой схеме адрес ведомого задается переключателями SW[7:1] макета.

Сеанс связи запускается импульсом **st** с выхода модуля **ADR\_COM\_DAT-BL** после поступления данных **ADR\_COM**, **Adr\_REG**, **Dat\_REG** от COM порта ПК.

Связь SCL и SDA модулей ведущего и ведомого осуществляется внешними проводными перемычками (JB1<->JC1, JB2<->JC2).

В приложении 6.6 приведен текстовый вариант этой схемы, написанный на языке Verilog.

## 6. Приложения

6.1 Модуль **ADR\_COM\_DAT\_BL** загрузки данных для MASTER\_I2C через COM порт ПК программой ComChange

Этот модуль принимает из COM порта ПК три байта предназначенные для модуля MASTER\_I2C:

- первый байт – ADR\_COM (адрес/команда),
- второй байт – Adr\_REG (адрес регистра),
- третий байт – Dat\_REG (данные для ведомого).

Сигнал `ce_end_RXD` используется для запуска модуля MASTER\_I2C после окончания приема байт из COM порта ПК.

Строка байт должна дополняться двумя байтами контрольного кода CRC-16 ( $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ ). В модуле **ADR\_COM\_DAT\_BL** и в программе ComChange это выполняется как при передаче, так и при приеме строки байт.

```
module ADR_COM_DAT_BL(
    input RXD,    output reg[7:0] adr_COM=0,
    input clk,    output reg[7:0] adr_REG=0,
                output reg[7:0] dat_REG=0,
                output wire ce_end_RXD);

wire ok_rx_byte ;
wire[7:0]rx_dat ;
wire[7:0]cb_rx_byte ;
wire T_adr_COM = (cb_rx_byte==0) ;
wire T_adr_REG = (cb_rx_byte==1) ;
wire T_dat_REG = (cb_rx_byte==2) ;

always @ (posedge clk) begin
    adr_COM <= (T_adr_COM & ok_rx_byte)? rx_dat : adr_COM ;
    adr_REG  <= (T_adr_REG & ok_rx_byte)? rx_dat : adr_REG ;
    dat_REG  <= (T_dat_REG & ok_rx_byte)? rx_dat : dat_REG ;
end

URXD_BL DD1 ( .in(RXD),    .rx_dat(rx_dat),
               .clk(clk),   .ok_rx_byte(ok_rx_byte),
                           .cb_rx_byte(cb_rx_byte),
                           .ok_rx_bl(ce_end_RXD));

endmodule
```

6.1.1 Модуль **URXD\_BL** модуля ADR\_COM\_DAT\_BL

```

module URXD_BL(
    input in,          output wire[7:0] rx_dat,
    input clk,         output wire [15:0] rx_crc,
                                output wire en_rx_byte,
                                output reg[7:0]cb_rx_byte,
                                output wire res,
                                output reg en_rx_bl,
                                output wire ok_rx_bl,
                                output wire ok_rx_byte,
                                output wire ok_crc,
                                output wire ce_crc,
                                output wire st_crc );

    wire ce_tact, en_sh, ce_bit ;      assign ok_crc=(rx_crc==0) ;
    reg ten_rx_byte, tten_rx_byte ;
    wire start_rx = ten_rx_byte & !tten_rx_byte ;
    assign st_crc = start_rx & (cb_rx_byte==0) ;
    assign ce_crc = en_sh & ce_bit;
    reg [7:0]cb_res ;
    assign res = (cb_res==10) & ce_tact ;
    assign ok_rx_bl = res & (rx_crc==0) ;
    always @ (posedge clk) begin
        ten_rx_byte <= en_rx_byte ; tten_rx_byte <= ten_rx_byte ;
        cb_rx_byte <= res? 0 : ok_rx_byte? cb_rx_byte+1 : cb_rx_byte ;
        cb_res <= en_rx_byte? 0 : (ce_tact & en_rx_bl)? cb_res+1 : cb_res ;
        en_rx_bl <= res? 0 : st_crc? 1 : en_rx_bl ;
    end

    URXD_1Byte DD1 (.in(in),      .en_rx_byte(en_rx_byte),
                   .clk(clk),    .sr_dat(rx_dat),
                                .ok_rx_byte(ok_rx_byte),
                                .ce_tact(ce_tact),
                                .ce_bit(ce_bit),
                                .en_sh(en_sh));

    CRC_BL DD2 ( .ce(ce_crc),  .crc(rx_crc),
                .clk(clk),
                .st(st_crc),
                .in(in));

endmodule

```

#### 6.1.2 Модуль URXD\_1Byte модуля URXD\_BL

```

module URXD_1Byte(
    input in,          output reg en_rx_byte,

```

```

        input clk,
        output reg [7:0] sr_dat,
        output wire ok_rx_byte,
        output reg [3:0] cb_bit,
        output reg [8:0] cb_tact,
        output reg en_sh,
        output wire ce_tact,
        output wire ce_bit);

parameter Fclk =50000000; //50MHz
parameter COM_vel=115200 ; //115.2kb
parameter COM_Nt =Fclk/COM_vel; //417(ComChange_BL)

reg tin=0, ttin=0;//
assign ce_tact = (cb_tact==COM_Nt-1) ;
wire din = !tin & ttin ;
wire start_rx = din & !en_rx_byte ;
assign ce_bit = (cb_tact==(COM_Nt/2)-1);
assign ok_rx_byte = (ce_bit & (cb_bit==9) & en_rx_byte & tin);

always @ (posedge clk) begin
tin <= in ; ttin <= tin ;
cb_tact <= (start_rx | ce_tact)? 0 : cb_tact+1;
en_rx_byte <= ((cb_bit==9) & ce_bit)? 0 : (ce_bit & !tin)? 1: en_rx_byte ;
cb_bit <= (start_rx | ((cb_bit==9) & ce_tact))? 0 : (ce_tact & en_rx_byte)? cb_bit+1 : cb_bit ;
en_sh <= (((cb_bit==8) & ce_tact) | start_rx)? 0 : ((cb_bit==0) & ce_tact & en_rx_byte)? 1: en_sh ;
sr_dat <= start_rx? 0 : (ce_bit & en_sh)? sr_dat >>1 | tin<<7 : sr_dat ;//in
end
endmodule

```

### 6.1.3 Модуль CRC\_BL модуля URXD\_BL

```

module CRC_BL( input ce, output reg [15:0] crc,
input clk,
input st,
input in);

wire xbit = crc[0] ^ in ;
always @ (posedge clk) begin
crc <= st? 16'hffff : (xbit & ce)? (((crc^16'h4002)>>1) | 1<<15): ce? (crc>>1) : crc ;
end
endmodule

```

В этой схеме 16'h4002 соответствует полиному  $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ .

### 6.2 Модуль **TXD\_RET\_BL** чтения данных модулей MASTER\_I2C и SLAVE\_I2C через COM порт ПК программой ComChange

Этот модуль по сигналу ce\_end модуля SLAVE\_I2C возвращает в COM порт ПК байты модуля ведущего MASTER\_I2C:

- первый байт – ADR\_COM (адрес/команда),
- второй байт – adr\_REG (адрес регистра),
- третий байт:

ADR\_COM[0]=0 - dat\_REG (данные для ведомого),  
 ADR\_COM[0]=1 - dat\_SLAVE (данные от ведомого).

Если адрес ADR\_COM[7:1] не совпадает с адресом ведомого, то в COM порт возвращается только один байт ADR\_COM[7:0].

```
module TXD_RET_BL(
    input clk,
    input st,
    input [7:0] ADR_COM,
    input [7:0] adr_REG,
    input [7:0] dat_MASTER,
    input [7:0] dat_SLAVE,
    input [2:0] cb_byte);
    output wire TXD,
    output wire en_tx_bl,

    wire ce_stop ;
    reg [2:0]cb_tx_byte ;
    always @ (posedge clk) begin
        cb_tx_byte <= st? 0 : ce_stop? cb_tx_byte+1 : cb_tx_byte ;
    end
    wire[7:0]tx_lbl = cb_byte ;
    wire [7:0]dat_MASTER_SLAVE = ADR_COM[0]? dat_SLAVE : dat_MASTER ;
    wire[7:0]tx_dat = (cb_tx_byte==0)? ADR_COM :
                      (cb_tx_byte==1)? adr_REG :
                      (cb_tx_byte==2)? dat_MASTER_SLAVE : 0 ;

    UTXD_BL DD1 ( .clk(clk),
                  .txd_bl(TXD),
                  .st(st),
                  .ce_stop(ce_stop),
                  .lbl(tx_lbl),
                  .en_tx_bl(en_tx_bl),
                  .dat(tx_dat));
endmodule
```

#### 6.2.1 Модуль UTXD\_BL модуля TXD\_RET\_BL

```
module UTXD_BL( input st,
                input [7:0] lbl,
                input [7:0] dat,
                input clk,
                output wire txd_bl,
                output reg en_tx_bl,
                output reg [7:0] cb_byte,
                output wire ce_stop,
                output wire [15:0]crc);

    wire txd, ce_tact, en_sh ;//, dT_start ;
    assign txd_bl = en_tx_bl? txd : 1 ;
    assign rep_start = st | ((cb_byte>1) & ce_stop) ;
    wire T_hb_crc = (cb_byte==1) ;
    wire T_lb_crc = (cb_byte==2) ;
    wire T_dat = (cb_byte>2) ;
    wire [7:0]dat_crc = T_hb_crc? crc[15:8] : T_lb_crc? crc[7:0] : dat;
    wire ce_crc = T_dat & ce_tact & en_sh ;
```



```

always @ (posedge clk) begin
cb_byte <= st? lbl+2 : ce_stop? cb_byte-1 : cb_byte ;
en_tx_bl <= ((cb_byte==1) & ce_stop)? 0 : st? 1 : en_tx_bl ;
end

UTXD_1Byte DD1( .clk(clk),          .ce_stop(ce_stop),
                .dat(dat_crc),      .txd(txd),
                .st(rep_start),     .ce(ce_tact),
                .en_sh(en_sh))

CRC_BL DD2 (   .ce(ce_crc),  .crc(crc),
               .clk(clk),
               .st(st),
               .in(txd));

endmodule

```

### 6.2.2 Модуль UTXD\_1Byte модуля UTXD\_BL

```

module UTXD_1Byte(
    input clk,          output wire ce_stop,
    input[7:0]dat,      output wire txd,
    input st,           output wire ce,
                      output reg en_tx=0,
                      output reg [3:0] cb_bit,
                      output wire en_sh,
                      output reg [7:0] sr_dat=0);

parameter Fclk  =50000000;    //50MHz
parameter COM_vel=115200 ;    //115.2kb
parameter COM_Nt =Fclk/COM_vel; //417

reg [8:0]cb_tact=0 ;
assign dst = st & !en_tx ;
assign ce = (cb_tact==COM_Nt-1) ;
wire T_start = ((cb_bit==0) & en_tx) ;
assign en_sh = (cb_bit<9) & (cb_bit>0);
wire T_stop = (cb_bit==9) ;
assign ce_stop = T_stop & ce ;
assign txd = T_start? 0 : en_tx? sr_dat[0] : 1 ;

always @ (posedge clk) begin
cb_tact <= (dst | ce)? 0 : cb_tact+1 ;
en_tx  <= st? 1 : (T_stop & ce)? 0 : en_tx ;
cb_bit <= st? 0 : (ce & en_tx)? cb_bit+1 : cb_bit ;
sr_dat <= (T_start & ce)? dat : (en_sh & ce)? sr_dat>>1 | 1<<7 : sr_dat ;
end

```

endmodule

### 6.3 Модуль Display отображения данных на семи сегментном светодиодном индикаторе макета NEXYS2

Этот модуль отображает на левых двух цифрах индикатора адрес регистра, а на правых двух цифрах: по команде записи - данные для ведомого (Dat\_REG), а по команде чтения – данные от ведомого (Dt\_SLAVE).

```
module Display(
    input clk,                output wire[3:0] AN, //Аноды
    input[7:0]adr_REG,        output wire[6:0] seg, //Сегменты
    input[7:0]dat_MASTER,    output wire seg_P,   //Точка
    input[7:0]dat_SLAVE,
    input R_W);              //Команда

parameter Fclk=50000 ;      //50000 kHz
parameter F1kHz=1 ;        //1 kHz
wire [1:0]ptr_P=2'b10 ;    //Точка в центре
reg [15:0] cb_1ms =0 ;
wire ce = (cb_1ms==Fclk/F1kHz) ;

always @ (posedge clk) begin
    cb_1ms <= ce? 1 : cb_1ms+1 ;
end
reg [1:0]cb_an=0 ;//Счетчик анодов
//-----
always @ (posedge clk) if (ce) begin
    cb_an <= cb_an+1 ;
end

//-----Переключатель анодов-----
assign AN = (cb_an==0)? 4'b1110 ://включение цифры 0 (младшей)
            (cb_an==1)? 4'b1101 ://включение цифры 1
            (cb_an==2)? 4'b1011 ://включение цифры 2
            4'b0111 ;//включение цифры 3 (старшей)

//-----Мультиплексор данных для индикатора
wire [15:0] dat = R_W? {adr_REG,dat_SLAVE} : {adr_REG,dat_MASTER} ;

//-----Переключатель тетрад (HEX цифр)-----
wire[3:0] dig =(cb_an==0)? dat[3:0]:
                (cb_an==1)? dat[7:4]:
                (cb_an==2)? dat[11:8]: dat[15:12];

//-----Семисегментный дешифратор-----
//gfedcba
assign seg = (dig== 0)? 7'b1000000 ://0  a
```

```

(dig== 1)? 7'b1111001 ://1 f|      |b
(dig== 2)? 7'b0100100 ://2      g
(dig== 3)? 7'b0110000 ://3 e|      |c
(dig== 4)? 7'b0011001 ://4      d
(dig== 5)? 7'b0010010 ://5
(dig== 6)? 7'b0000010 ://6
(dig== 7)? 7'b1111000 ://7
(dig== 8)? 7'b0000000 ://8
(dig== 9)? 7'b0010000 ://9
(dig==10)? 7'b0001000 ://A
(dig==11)? 7'b0000011 ://b
(dig==12)? 7'b1000110 ://C
(dig==13)? 7'b0100001 ://d
(dig==14)? 7'b0000110 ://E
              7'b0001110 ://F

//-----Указатель точки-----
assign seg_P = !(ptr_P == cb_an) ;
endmodule

```

#### 6.4 Размещение портов схем Sch\_Lab408 на выводах ПЛИС xc3s500e-5fg320

```

NET "AN<0>" LOC = "F17" ; #AN0
NET "AN<1>" LOC = "H17" ; #AN1
NET "AN<2>" LOC = "C18" ; #AN2
NET "AN<3>" LOC = "F15" ; #AN3
#NET "BTN0" LOC = "B18" ; #BTN3
#NET "BTN1" LOC = "D18" ; #BTN2
#NET "BTN2" LOC = "E18" ; #BTN1
#NET "BTN3" LOC = "H13" ; #BTN0
NET "F50MHz" LOC = "B8" ; #F50MHz
NET "LED0" LOC = "J14" ; #LD0
NET "LED1" LOC = "J15" ; #LD1
#NET "LED<2>" LOC = "K15" ; #LD2
#NET "LED<3>" LOC = "K14" ; #LD3
#NET "LED<4>" LOC = "E17" ; #LD4
#NET "LED<5>" LOC = "P15" ; #LD5
#NET "LED<6>" LOC = "F4" ; #LD6
NET "LED7" LOC = "R4" ; #LD7
NET "seg<0>" LOC = "L18" ; #CA
NET "seg<1>" LOC = "F18" ; #CB
NET "seg<2>" LOC = "D17" ; #CC
NET "seg<3>" LOC = "D16" ; #CD
NET "seg<4>" LOC = "G14" ; #CE
NET "seg<5>" LOC = "J17" ; #CF

```

```
NET "seg<6>" LOC = "H14" ; #CG
NET "seg_P" LOC = "C17" ; #CP
```

```
#NET "SW<0>" LOC = "G18" ; #SWT0
NET "SW<1>" LOC = "H18" ; #SWT1
NET "SW<2>" LOC = "K18" ; #SWT2
NET "SW<3>" LOC = "K17" ; #SWT3
NET "SW<4>" LOC = "L14" ; #SWT4
NET "SW<5>" LOC = "L13" ; #SWT5
NET "SW<6>" LOC = "N17" ; #SWT6
NET "SW<7>" LOC = "R17" ; #SWT7
NET "RXD" LOC = "U6" ; #TXD U6
NET "TXD" LOC = "P9" ; #TXD P9
```

```
NET "JA1" LOC = "L15" ; #Pin1
NET "JA2" LOC = "K12" ; #Pin2
NET "JA3" LOC = "L17" ; #Pin3
NET "JA4" LOC = "M15" ; #Pin4
#NET "JA7" LOC = "K13" ; #Pin7
#NET "JA8" LOC = "L16" ; #Pin8
#NET "JA9" LOC = "M14" ; #Pin9
#NET "JA10" LOC = "M16" ; #Pin10
```

```
NET "JB1" LOC = "M13" | PULLUP ; #
NET "JB2" LOC = "R18" ; # | PULLUP ; #
NET "JB3" LOC = "R15" ; #
NET "JB4" LOC = "T17" ; #
#NET "JB7" LOC = "P17" ; #Pin7
#NET "JB8" LOC = "R16" ; #Pin8
#NET "JB9" LOC = "T18" ; #Pin9
#NET "JB10" LOC = "U18" ; #Pin10
```

```
NET "JC1" LOC = "G15" ; #Pin1
NET "JC2" LOC = "J16" ; #Pin2
#NET "JC3" LOC = "G13" ; #Pin3
#NET "JC4" LOC = "H16" ; #Pin4
#NET "JC7" LOC = "H15" ; #Pin7
#NET "JC8" LOC = "F14" ; #Pin8
#NET "JC9" LOC = "G16" ; #Pin9
#NET "JC10" LOC = "J12" ; #Pin10
```

```
NET "JD1" LOC = "J13" ; #Pin1
NET "JD2" LOC = "M18" ; #Pin2
NET "JD3" LOC = "N18" ; #Pin3
```

```

NET "JD4" LOC = "P18" ; #Pin4
#NET "JD7" LOC = "K14" ; #LD3
#NET "JD8" LOC = "K15" ; #LD3
#NET "JD9" LOC = "J15" ; #LD3
#NET "JD10" LOC = "J14" ; #LD3

```

### 6.5 Программа ComChange

Эта программа выводит в COM порт с заданным номером и с заданной скоростью строку байт. К введенной строке байт программа добавляет два байта контрольного кода CRC-16. При вводе воспринимаются только HEX цифры, пробелы между байтами вводятся автоматически. Параметры вывода устанавливаются в окне «Настройка»

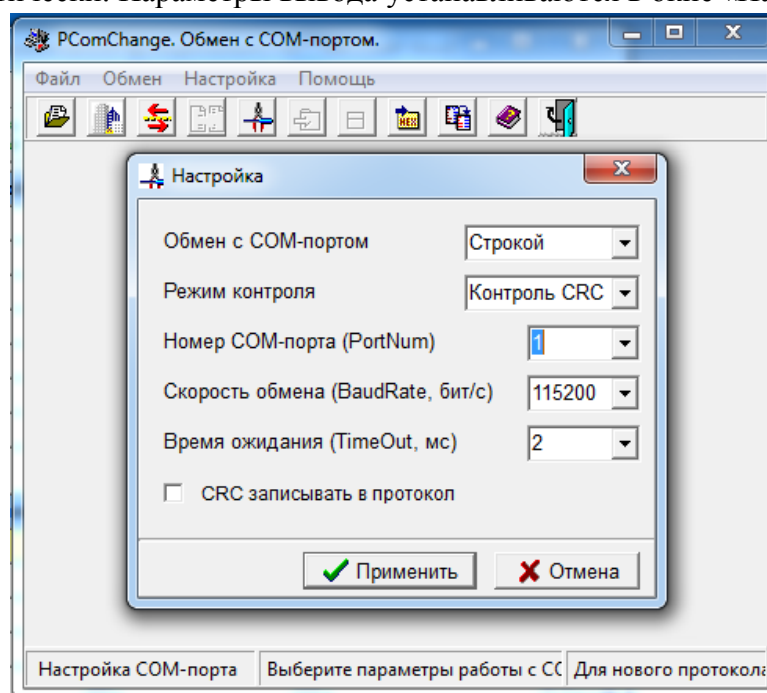


Рис. 11 Настройка ComChange

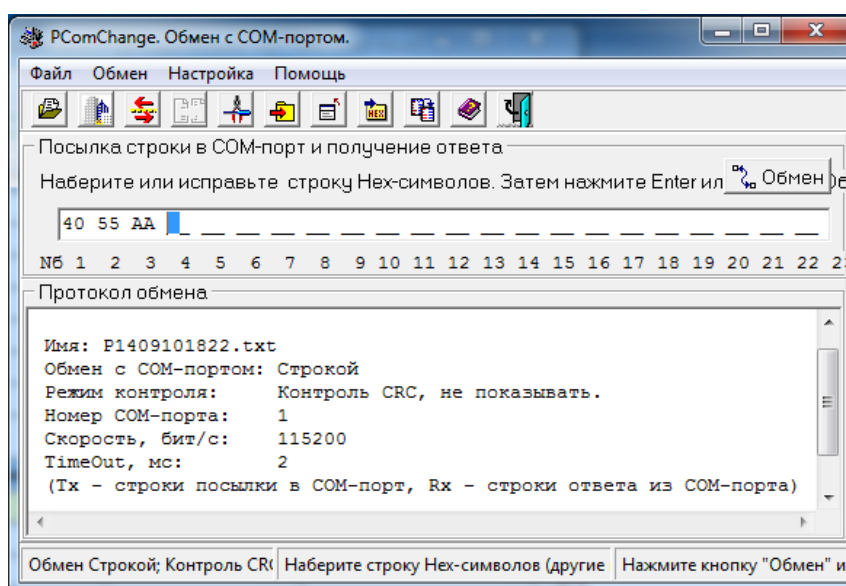


Рис. 12 Пример ввода строки байт

Передаваемая последовательность байт отображается в строке "Tx". После вывода строки ComChange ожидает ответа и если ответа долго (>Timeout) нет, выводится сообщение "Rx Нет ответа". Если ответ есть, то проверяется два байта контрольного кода CRC-16, которые должны быть «пристегнуты» к ответной строке байт. Если нет ошибки в контрольном коде, то в ответной строке Rx выводятся принятые байты.

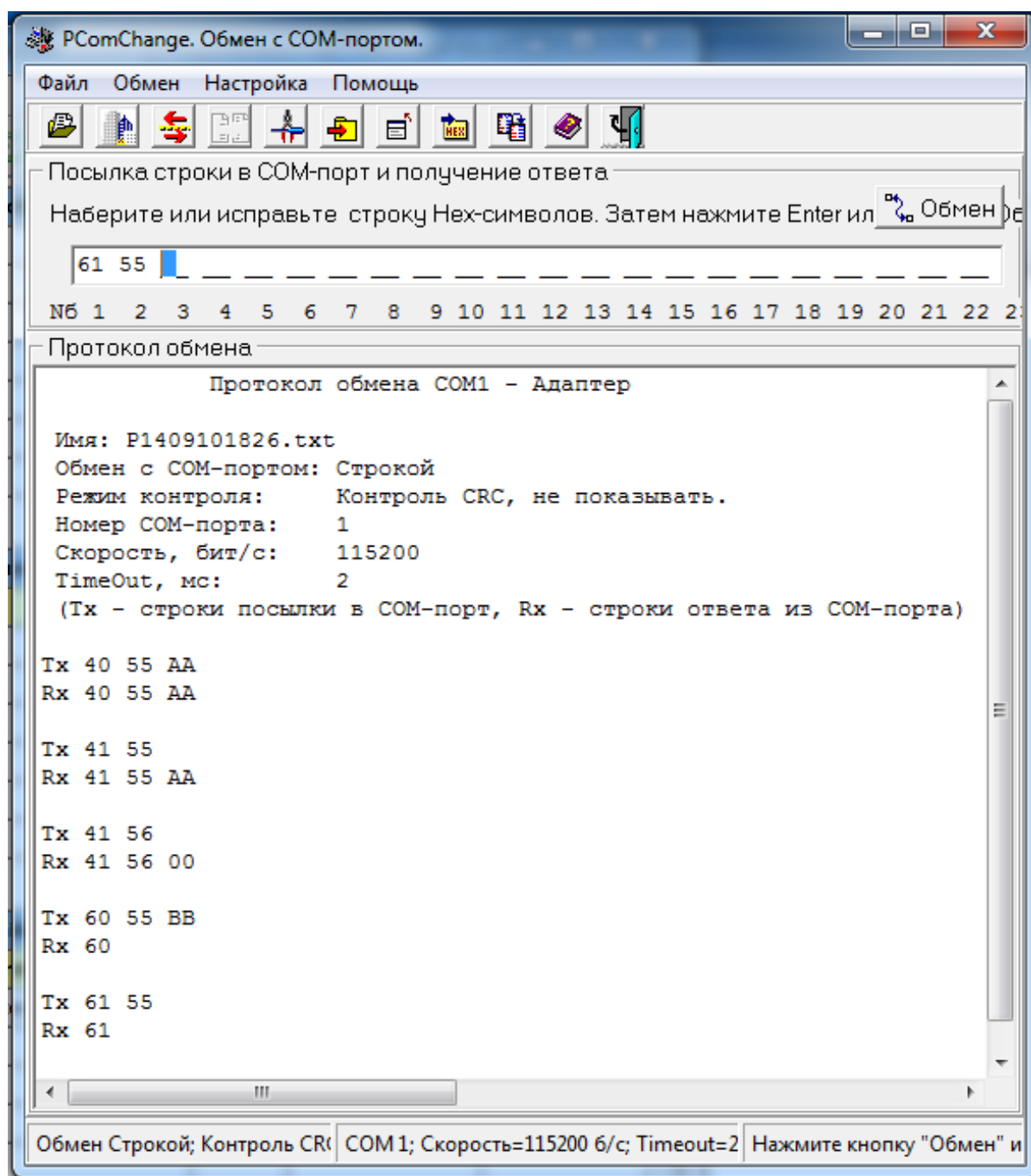


Рис. 13 Пример диалогов ComChange и макета с Lab\_408

Если на шине I2C нет ведомого с данным адресом, то возвращается только один первый байт ADDR\_COM.

## 6.6 Текстовый вариант схемы лабораторной работы Lab\_408

```

module V_Sch_Lab408(      inout JB2,      //SDA MASTER
                        inout JC2,      //SDA_SLAVE
                        input JC1,      output wire JB1,      //SCL MASTER/SLAVE
                        input F50MHz,
                        input RXD,      output wire TXD,      //COM port
                        input[7:1]SW,   output wire LED0,      //R_W
                                      output wire LED1,      //my_reg
                                      output wire LED7,      //my_adr
                                      output wire [3:0]AN,    //Аноды дисплея
                                      output wire [6:0]seg,    //Сегменты дисплея
                                      output wire seg_P,      //Точка
                                      output wire JA1,        //T_start
                                      output wire JA2,        //T_AC
                                      output wire JA3,        //en_tx
                                      output wire JA4,        //T_stop
                                      output wire JA7,        //en_tx_bl
                                      output wire JB3,        //SDA_SLAVE
                                      output wire JB4,        //SDA_MASTER
                                      output wire JD1,        //en_rx
                                      output wire JD2,        //ce_start
                                      output wire JD3,        //ce_stop
                                      output wire JD4,        //T_AC
                        );

wire clk, st ;
wire [7:0]ADR_COM; wire [7:0]adr_REG;   wire[7:0]dat_REG ; wire [7:0]dat_SLAVE ; wire
[2:0]N_Byte ;

//PULLUP DA1(JB2);//PULLUP резистор на SDA
BUFGDLL DD1 (.I(F50MHz),.O(clk));

ADR_COM_DAT_BL DD2 ( .RXD(RXD),          .adr_COM(ADR_COM),
                    .clk(clk),           .adr_REG(adr_REG),
                                      .dat_REG(dat_REG),
                                      .ce_end_RXD(st));

MASTER_I2C DD3 (      .SDA(JB2),//Физический сигнал SDA мастера
                    .clk(clk),      .SCL(JB1),      //Сигнал SCL мастера
                    .ADR_COM(ADR_COM),      .RX_dat(dat_SLAVE), //Регистр данных от ведомого
                    .adr_REG(adr_REG),      .SDA_MASTER(JB4), //Логический сигнал SDA мастера
                    .dat_REG(dat_REG),      .T_start(JA1),      //Старт передачи
                    .st(st),              .T_AC(JA2),      //Такт подтверждения приема байта
                                      .en_tx(JA3),      //Регистр разрешения передачи
                                      .T_stop(JA4),      //Стоп передачи
                                      .cb_byte(N_Byte)    //Счетчик байт
                                      //cb_bit(),      //Счетчик бит
                                      //ce_AC(),      //Строб контроля подтверждения
                                      //err_AC(),      //Триггер подтверждения

```

```

        //ce_byte(),           //Конец байта
        //sr_rx_SDA(), //Регистр сдвига принимаемых данных
        //Q_en()
    );

SLAVE_I2C DD4 ( .SDA(JC2), //Физический сигнал SDA ведомого
    .SCL(JC1),          .ce_start(JD2),
    .clk(clk),          .en_rx(JD1),
    .Adr_SLAVE(SW),    .SDA_SLAVE(JB3),
    .T_AC(JD4),
    .R_W(LED0),
    .my_reg(LED1),
    .my_adr(LED7),
    .ce_stop(JD3)
    //ok_rx_byte(),
    //front_SCL(),
    //spad_SCL(),
    //cb_bit(),
    //cb_byte(),
    //sr_rx(),
    //sr_tx(),
    //DO()
);

TXD_RET_BL DD5( .clk(clk),      .TXD(TXD),
    .st(JD3),      .en_tx_bl(JA7),
    .ADR_COM(ADR_COM),
    .adr_REG(adr_REG),
    .dat_MASTER(dat_REG),
    .dat_SLAVE(dat_SLAVE),
    .cb_byte(N_Byte));

Display DD6 ( .clk(clk),          .AN(AN),      //Аноды
    .adr_REG(adr_REG),          .seg(seg),    //Сегменты
    .dat_MASTER(dat_REG),      .seg_P(seg_P), //Точка
    .dat_SLAVE(dat_SLAVE),
    .R_W(ADR_COM[0])); //Команда
endmodule

```