

## Лабораторная работа 403N

### Измерители частоты

Средняя частота периодического сигнала - это отношение разности фаз сигнала к длительности интервала между точками отсчета фазы. Технически просто оценивать разность фаз по целому числу периодов, тогда частота - это отношение числа периодов к длительности этого числа периодов. Вычисление отношения требует арифметической операции деления, реализация которой до недавнего времени была весьма затруднительна, поэтому в старых частотомерах время измерения (счета) устанавливается декадно-кратным секунде (1 мс, 10 мс, 100 мс, 1 с, 10 с). В этом случае при получении оценки средней частоты  $\frac{X}{T_{MN}}$  деление на номинальное время измерения  $T_{MN}$  заменяется на приписывание номинальной размерности частоты (1 кГц,...0.1 Гц) числу  $X$  периодов. Интервал измерения в общем случае не равен длительности целого числа  $X$  периодов, а начало интервала измерения не зависит от измеряемого сигнала, поэтому при оценке частоты возникает погрешность дискретности отсчета, относительная величина которой ( $\pm 1/X$ ), становится недопустимо большой при низких частотах.

Для низкочастотных сигналов в старых частотомерах используется режим измерения среднего из  $M$  периодов ( $M = 1, 10, 100, 1000, 10000$ ). При измерении среднего из  $M$  периодов формируется интервал с длительностью  $M$  измеряемых периодов и подсчитывается на этом интервале число  $Y$  импульсов генератора с эталонным периодом  $T_{CE}$  (10 нс, 100 нс, 1 мкс, ...). И в этом случае при получении оценки среднего периода умножение числа  $Y$  на номинальное значение эталонного периода и деление на  $M$  также сводится к приписыванию ему соответствующей номинальной размерности ( $\frac{T_{CEN}}{M}$ ). Например, при  $T_{CEN}=1$  мкс и  $M=1000$  единица числа  $Y$  соответствует 1 нс.

В обоих режимах в частотомере используется два счетчика, первый счетчик считает число импульсов  $X$  входного сигнала на интервале измерения, а второй счетчик формирует интервал измерения с длительностью  $M \cdot T_{CE}$  или измеряет  $Y$ .

#### 1. Измерение частоты по целому числу периодов (прямоугольная весовая функция)

В современных частотомерах используется метод оценки частоты по целому числу периодов. В этом методе интервал измерения задаётся произвольным генератором импульса необходимой длительности  $T_m$ , который синхронизируется при помощи  $D$ -триггера с измеряемым сигналом и далее первый счетчик  $cb\_X$  подсчитывает число  $X$  периодов измеряемого сигнала в синхронном интервале  $Q\_Tm$ , а второй счетчик  $cb\_Y$  его длительность, т.е. число  $Y$  эталонных интервалов  $T_{CE}$ .

Оценка частоты  $\hat{F}_X = F_{CEN} \cdot \frac{X}{Y}$ , где  $F_{CEN} = \frac{1}{T_{CEN}}$  – номинальная частота эталона частоты.

Относительная погрешность  $\delta_D$  дискретности отсчета в этом случае определяется числом  $Y$  эталонных интервалов в синхронном интервале  $X \cdot T_X$  и не зависит от числа  $X$  периодов измеряемого сигнала ( $\delta_D \approx \pm \frac{1}{Y}$ ).

 


Рис.1 Временные диаграммы измерителя частоты по целому числу периодов

#### 1.1.1 Пример схемы модуля **Fmes\_XY** измерения частоты по целому числу периодов

```
`include "CONST_XY.v"
```

```
module Fmes_PR_WF(
```

```
    input ce,          output wire[`m_M-1:0] Q,    //Целая часть частного
    input Ux,          output wire[`m_S-1:0] F,    //Дробная часть частного
    input clk,         output wire Tm,             //Интервал измерения
    input st,          output reg [`m_X-1:0]X=0,   //Счетчик числа X
                    output reg [`m_Y-1:0]Y=0,   //Счетчик числа Y
                    output wire ce_end,        //Конец синхронного времени измерения
                    output reg Q_Tm=0,        //Синхронный с Tx интервал измерения
                    output wire ok_DIV); //Конец деления
```

```
    wire clk_Fx ;
```

```
    reg tQ_Tm=0 ,ttQ_Tm=0 ;
```

```
    assign ce_end=(!tQ_Tm & ttQ_Tm) ;//Конец синхронного времени измерения
```

```
    //Выделение целого числа периодов
```

```
    always @ (posedge clk_Fx) begin
```

```
        Q_Tm <= Tm ;//Импульс с длительностью целого числа периодов Tx
```

```
    end
```

```
    //Счет числа X периодов
```

```
    always @ (negedge clk_Fx or posedge st) begin
```

```
        X <= st? 0 : Q_Tm? X+1 : X ;//Счет числа X с асинхронным сбросом
```

```
    end
```

```
    //Счет числа Y (число интервалов Tce в целом числе периодов)
```

```
    always @ (posedge clk) begin
```

```
        Y <= st? 0 : (Q_Tm & ce)? Y+1 : Y ;//Счет числа Y счетчиком с синхронным сбросом
```

```
    end
```

```

always @ (posedge clk) begin
tQ_Tm <= Q_Tm ; ttQ_Tm <= tQ_Tm ;
end
// Глобальный буфер входного сигнала
BUFG DD1 (.I(Ux), .O(clk_Fx));
// Генератор времени измерения
Gen_TM DD2 (.st(st), .Tm(Tm),
            .clk(clk),
            .ce(ce));
// Арифметический умножитель
parameter NFce = `Fce ; // (см. CONST_XY.v)
wire[`m_M-1:0]M=X*NFce;
// Арифметический делитель
DIV_AB_QF DD3 ( .clk(clk), .ok_div(ok_DIV), //Конец деления
               .st(ce_end), .F(F), //Дробная часть частного
               .A(M), .Q(Q), //Целая часть частного
               .B(Y));
endmodule

```

#### 1.1.2 Пример схемы генератора Tm

```

`include "CONST_XY.v"
module Gen_TM(    input clk,    output reg Tm=0,    //Интервал измерения
                input st,
                input ce);    //Tce - Эталон времени

parameter NP=1<<`m ;    //Число Tce в Tm, NP=2^`m
reg [`m_Y-1:0]cb_NP=0;    //Счетчик числа Tce в Tm
reg Q_st =0 ;    //Синхронизатор старта
wire T_stop = (cb_NP==1);    //Конец импульса
always @ (posedge clk) begin
Q_st <= st? 1 : ce? 0 : Q_st ;
Tm <= (Q_st & ce)? 1 : (T_stop & ce)? 0 : Tm ;
cb_NP <= (Q_st & ce)? NP : (Tm & ce)? cb_NP-1 : cb_NP ;
end
endmodule

```

#### 1.1.3 Модуль параметров **CONST\_XY.v** для **Fmes\_PR\_WF**

```

`define m 4    //Для моделирования (см.таблицу 1)
`define Fclk 50000000    //50 MHz (Сигнал синхронизации)
`define Fce 10000    //(см.таблицу 1 и таблицу 2)
`define Nce `Fclk/^Fce    // Для генератора ce модуля Gen_Ux
`define m_NFce 17    //2^`m_NFce > `Fce
//`define m 14    //Для сдачи работы (см.таблицу 2)
`define m_Y `m+1    //Число разрядов счетчика Y
`define m_X `m+1    //Число разрядов счетчика X
`define m_M `m_X+`m_NFce //Число разрядов произведения X*NFce
`define m_S `m_Y    //Число разрядов делителя

```

#### 1.1.4 Пример данных к заданию на моделирование измерителя частоты **Fmes\_PR\_WF**

```

parameter Tx = 290866;      //Tx=1/Fx=1/3.438 kHz=290.866us=290866ns
parameter Tclk = 20;        //Tclk=1/Fclk=1/50 mHz = 20 ns
parameter Tce = 100000;     //Tce=1/Fce = 1/10000=100000 ns
parameter NTce = Tce/Tclk ; //NTce=5000
always begin Ux=0 ; #(Tx/2) Ux=1; #(Tx/2) ; end          //"Прямой" сигнал
//always begin Ux=1 ; #(Tx/2) Ux=0; #(Tx/2) ; end        //Инверсный сигнал
always begin clk=0 ; #(Tclk/2) clk=1; #(Tclk/2) ; end
always begin ce=0 ; #(Tclk*(NTce-1)) ce=1; #(Tclk) ; end
initial begin
    st = 0;
#1000;          st = 1;
#20;            st = 0;

```

## 2. Аккумуляторные частотомеры

В рассмотренном выше частотомере все импульсы суммируются с одинаковым весом 1 (прямоугольная весовая функция). Накапливающий сумматор или, что тоже аккумулятор позволяет построить частотомер, в котором периоды измеряемого сигнала суммируются с разными весами, задаваемыми весовой функцией. Уменьшение весовых коэффициентов на концах интервала измерения снижает влияние случайности начала счета относительно измеряемого сигнала, т.е. снижает погрешность дискретности отсчета.

### 2.1 Аккумуляторный частотомер с треугольной весовой функцией

Простейшей весовой функцией, удовлетворяющей этому условию, является “треугольная” функция, в которой коэффициенты вначале линейно увеличиваются, достигают к середине интервала измерения максимума и затем линейно уменьшаются до нуля к концу интервала. В общем случае коэффициенты весовой функции должны выбираться из таблицы, т.е. из постоянного запоминающего устройства (ПЗУ). В данном простейшем случае “треугольной” весовой функции дискретные коэффициенты можно формировать при помощи реверсивного счетчика.

Для оценки частоты необходимо вычислить отношение полученной суммы  $S_A$  к полной сумме  $S$  коэффициентов и умножить это отношение на номинальное значение

частоты  $F_{ceN}$ , 
$$\hat{F}_X = F_{CEN} \cdot \frac{\sum_{i=1}^X A_i}{S}.$$

#### 2.1.1 Генератор треугольной весовой функции (A1)

 


Рис.2 Временные диаграммы генератора треугольной весовой функции

### 2.1.2 Схема модуля **Gen\_TR\_WF** генератора треугольной весовой функции

```
`include "CONST_TR.v"
module Gen_TR_WF(input clk,      output reg[`m_WF-1:0] A=0, //Весовые коэффициенты
                 input st,      output reg up=0,           //Направление счета
                 input ce,      output wire Tmes,          //Интервал измерения
                                   output wire end_WF,       //Конец функции
                                   output reg[`m_S-1:0] S=0); //Сумма коэффициентов

reg en=0, ten=0, Q_st=0;
assign end_WF = !en & ten ;
assign Tmes = en & ten; //
always @ (posedge clk) begin
Q_st <= st? 1 : ce? 0 : Q_st ;
en <= (Q_st & ce)? 1 : (!up & (A==1) & ce)? 0 : en ;
ten <= ce? en : ten ;
up <= st? 1 : ((A==1 << `m-1) & ce)? 0 : up ;           //Направление счета
A <= st? 0 : (ce & up & en & !(A==1 << `m-1))? A+1 : (ce & !up & en)? A-1 : A ;
S <= st? 0 : (ce & en)? S+A : S ;
end
endmodule
```

### 2.1.3 Пример данных для задания на моделирования генератора весовой функции

```
parameter Tclk = 20;           //Tclk=1/Fclk=1/50 mHz = 20 ns
parameter NTce = 10;          //Fce=5MHz
always begin clk=0 ; #(Tclk/2) clk=1; #(Tclk/2) ; end
always begin ce=0 ; #(Tclk*(NTce-1)) ce=1; #(Tclk) ; end
initial begin
st = 0;
#100; st = 1;
#20; st = 0;
```

### 2.1.4 Модуль параметров **CONST\_TR.v** для **Gen\_TR\_WF**

```
`define m 4                    //Для моделирования (см.таблицу 1)
`define Fclk 50000000          //50 Mhz (Сигнал синхронизации макета Nexys2)
`define Fce 100000             // (см.таблицу и таблицы 1,2)
`define Nce `Fclk/^Fce         // Для генератора ce модуля Gen_Ux
`define m_NFce 17              //2^`m_NFce > `Fce
//`define m 14                 //для сдачи работы (см.таблицу 2)
`define m_WF `m                //Число разрядов весовой функции
`define m_S 2*`m               //Число разрядов суммы весовых коэффициентов
`define m_M `m_NFce+`m_S       //Число разрядов произведения.
```

Если число разрядов счетчика равно  $m$ , то интервал измерения равен  $T_{CE} \cdot 2^m$ , а полная сумма коэффициентов  $S = 2^{m-1} \cdot (2^{m-1} + 1)$ .

### 2.1.5 Модуль измерителя частоты **Fmes\_TR\_WF** с треугольной весовой функцией.

```
`include "CONST_TR.v"
module Fmes_TR_WF(
input ce,      output wire [`m_WF-1:0]A, //Весовая функция
input Ux,      output reg[`m_S-1:0]SA=0, //Накопленная сумма
input clk,      output wire[`m_S-1:0]S,   //Полная сумма
```

```

input st,          output wire Tmes,          //Интервал измерения
                  output wire up,            //Направления счета
                  output reg [`m:0]X=0, //Число периодов на интервале измерения
                  output wire end_WF,        //Конец функции
                  output wire[`m_M-1:0]Q,    //Целая часть
                  output wire[`m_S-1:0]F,    //Дробная часть
                  output wire ok_DIV);       //Конец делени

wire Fx_clk ;
parameter NFce = `Fce ;          // Множитель делимого (Fx=NFce*SA/S)
wire [`m_M-1:0]M=NFce*SA ;      //Произведение M=NFce*SA

always @ (posedge Fx_clk or posedge st) begin //st - асинхронный сброс
SA <= st? 0 : Tmes? SA+A : SA ;
X <= st? 0 : Tmes? X+1 : X ;
end
BUFG DD1 (.I(Ux), .O(Fx_clk)); //Глобальный буфер
Gen_TR_WF DD2 ( .clk(clk), .A(A),
               .ce(ce), .up(up),
               .st(st), .Tmes(Tmes),
               .end_WF(end_WF),
               .S(S));
DIV_AB_QF DD3 ( .clk(clk), .Q(Q),          //Целая часть
               .A(M), .F(F),          //Дробная часть
               .B(S), .ok_div(ok_DIV),
               .st(end_WF));
endmodule

```

### 2.1.6 Пример данных к заданию на моделирование измерителя частоты с треугольной весовой функцией

```

parameter Tx = 1684;          //Tx=1/Fx=10^9/593800 = 1684ns
parameter Tclk = 20;          //Tclk=1/Fclk=1/50 mHz = 20 ns
parameter Tce = 1000;         //Tce=1/Fce = 1/1000000=1000 ns
parameter NTce = Tce/Tclk ;    //NTce=50
always begin Ux=0 ; #(Tx/2) Ux=1; #(Tx/2) ; end          //"Прямой" сигнал
//always begin Ux=1 ; #(Tx/2) Ux=0; #(Tx/2) ; end          //Инверсный сигнал
always begin clk=0 ; #(Tclk/2) clk=1; #(Tclk/2) ; end
always begin ce=0 ; #(Tclk*(NTce-1)) ce=1; #(Tclk) ; end
initial begin
    st = 0;
#1500;    st = 1;
#20;      st = 0;
End

```

## 2.2 Аккумуляторный частотомер с параболической весовой функцией

Оптимальной по отношению к аддитивной помехе, приводящей к флуктуациям периода измеряемого сигнала, является весовая параболическая функция вида  $x(1-x)$ .

 


Рис.3 Временные диаграммы генератора параболической весовой функции

В данном случае коэффициенты весовой функции можно вычислять при помощи вычитающего счетчика и аккумулятора. Если на вход аккумулятора подавать число, которое, начиная с  $D_0$ , с каждым тактом уменьшается на 1, ( $Q_i = D_0 - i$ ) до  $-D_0$ , то число на выходе аккумулятора, являющееся суммой всех чисел предыдущих тактов,  $A_k = k * D_0 - k(k+1)/2$ , будет вначале увеличиваться, достигать к середине интервала измерения максимума и затем уменьшаться до нуля к концу интервала. Интервал измерения равен  $T_{ce} * 2^{m+1}$ , максимальный коэффициент  $A_{max} = 2^{2m} - 2^{m-1}(2^m - 1)$ , а полная сумма коэффициентов  $S = 2^m(2^{2m+1} + 3 * 2^m + 1)/3$ .

#### 2.2.1 Схема модуля **Gen\_PAR\_WF** генератора параболической весовой функции

```
`include "CONST_PAR.v"
module Gen_PAR_WF(
    input ce,          output wire Tmes,          //Интервал измерения
    input clk,         output reg[`m*2:0] q=0,      //Аргумент весовой функции
    input st,          output reg[`m*2:0] A=0,      //Весовая функция
                                output wire end_WF,  //Конец функции
                                output reg[`m*3-1:0] S=0); //Сумма всех коэффициентов

    reg en=0, ten=0, Q_st=0;
    assign end_WF = !en & ten ;
    assign Tmes = en ;//& ten
    wire end_en = (q==(1<<(`m*2+1))-(1<<`m)) ;
    always @ (posedge clk) begin
        Q_st <= st? 1 : ce? 0 : Q_st ;
        en <= (Q_st & ce)? 1 : (end_en & ce)? 0 : en ;
        ten <= ce? en : ten ;
        q <= st? (1<<`m)-1 : (Tmes & ce)? q-1 : q ;
        A <= st? (1<<`m) : ((q==(1<<(`m*2+1))-(1<<`m)) & ce)? 0 : (Tmes & ce)? A + q : A ;
        S <= st? 0 : (Tmes & ce)? S+A : S ;
    end
```

endmodule

### 2.2.2 Пример данных для задания на моделирования генератора весовой функции

```
parameter Tclk = 20;           //Tclk=1/Fclk=1/50 MHz = 20 ns
parameter NTce = 10;          //Fce=5MHz
always begin clk=0 ; #(Tclk/2) clk=1; #(Tclk/2) ; end
always begin ce=0 ; #(Tclk*(NTce-1)) ce=1; #(Tclk) ; end
    initial begin
        st = 0;
#100; st = 1;
#20;  st = 0;
```

### 2.2.3 Модуль параметров **CONST\_PAR.v** для **Gen\_PAR\_WF**

```
`define m 3                      //Для моделирования (см.таблицу 1)
`define Fclk 50000000            //50 Mhz (Сигнал синхронизации)
`define Fce 1000000             //1000 kHz
`define Nce `Fclk/^Fce          // Для генератора ce модуля Gen_Ux
`define m_NFce 20               //2^m_NFce > `Fce
//`define m 10                  //Для сдачи работы (см.таблицу 2)
`define m_WF 2*`m+1             //Число разрядов весовой функции
`define m_S 3*`m                //Число разрядов суммы весовых коэффициентов
`define m_M `m_NFce+`m_S       //Число разрядов произведения
```

### 2.2.4 Модуль измерителя частоты **Fmes\_PAR\_WF** с параболической весовой функцией.

```
`include "CONST_PAR.v"
```

```
module Fmes_PAR_WF(
```

```
    input ce,          output wire Tmes,          //Интервал измерения
    input Ux,          output wire [ `m_WF-1:0]A, //Весовая функция
    input clk,         output reg [ `m_S-1:0]SA=0, //Накопленная сумма
    input st,          output wire [ `m_S-1:0]S,   //Полная сумма
                                output reg [ `m:0]X=0, //Число периодов на интервале измерения
                                output wire end_WF,   //Конец функции
                                output wire [ `m_M-1:0]Q, //Целая часть
                                output wire [ `m_S-1:0]F, //Дробная часть
                                output wire ok_DIV);   //Конец деления
```

```
    wire Fx_clk ;
```

```
    parameter NFce = `Fce ;          //Множитель делимого (Fx=NFce*SA/S)
```

```
    wire [ `m_M-1:0]M=NFce*SA ;      //Произведение M=NFce*SA
```

```
    always @ (posedge Fx_clk or posedge st) begin //st - асинхронный сброс
```

```
        SA <= st? 0 : Tmes? SA+A : SA ;
```

```
        X <= st? 0 : Tmes? X+1 : X ;
```

```
    end
```

```
    BUFG DD1 (.I(Ux), .O(Fx_clk));
```

```
    Gen_PAR_WF DD2 (.clk(clk), .A(A),
                    .st(st), .Tmes(Tmes),
                    .ce(ce), .end_WF(end_WF),
                    .S(S));
```

```
    DIV_AB_QF DD3 (.clk(clk),
                    .A(M), .Q(Q), //Целая часть
                    .B(S), .F(F), //Дробная часть
```



```

        .st(end_WF), .ok_div(ok_DIV));
endmodule

```

### 2.2.5 Пример данных к заданию на моделирование измерителя частоты с параболической весовой функцией

```

parameter Tx = 246184;      //Tx=1/Fx=10^9/4062 Hz=246184ns
parameter Tclk = 20;       //Tclk=1/Fclk=1/50 mHz = 20 ns
parameter Tce = 100000;    //Tce=1/Fce = 1/1000000=1000 ns
parameter NTce = Tce/Tclk ; //NTce=5000
//always begin Ux=0 ; #(Tx/2) Ux=1; #(Tx/2) ; end
always begin Ux=1 ; #(Tx/2) Ux=0; #(Tx/2) ; end //Инверсный сигнал
always begin clk=0 ; #(Tclk/2) clk=1; #(Tclk/2) ; end
always begin ce=0 ; #(Tclk*(NTce-1)) ce=1; #(Tclk) ; end
    initial begin
        st = 0;
#100000;    st = 1;
#20;       st = 0;
end

```

### 2.3 Аккумуляторный частотомер с кусочно-параболической весовой функцией

Ещё больше снижает погрешность дискретности отсчета весовая функция, у которой и первая производная на концах интервала равна нулю, например,  $\sin^2 x$ . Аппаратными средствами ПЛИС (без использования ПЗУ) вычислять значения квадрата синуса неудобно. Можно аппроксимировать синус отрезками параболы:  $a = x^2$  ( $0 < x < 1/4$ ),  $a = (1 - x^2)$  ( $3/4 < x < 1$ ), а на интервале  $1/4 < x < 3/4$  “опрокинутой” параболой с вершиной в центре интервала ( $x = 1/2$ ).

В этой схеме интегрируется “пилообразная” функция, состоящая из положительного и отрицательного треугольников равных площадей.

 


Рис.4 Временные диаграммы генератора кусочно-параболической весовой функции  
Интервал измерения  $T_m$  равен  $T_{CE} \cdot 2^m$ . Полная сумма коэффициентов

$$S = 2^m \cdot (2^{2m-5} + 1).$$

### 2.3.1 Схема модуля **Gen\_4PAR\_WF** генератора кусочно-параболической весовой функции

```
`include "CONST_4PAR.v"
module Gen_4PAR_WF (    output wire Tmes,          //Интервал измерения
                        input ce,      output wire end_WF,      //Конец функции
                        input clk,     output reg[`m_WF-1:0]A=0, //Весовые коэффициенты
                        input st,      output reg [`m_q-1:0]q=0, //Аргумент весовой функции
                                      output reg up=0,          //Направление счета
                                      output reg[`m_S-1:0]S=0); //Сумма коэффициентов

reg en=0 ; reg ten=0 ; reg Q_st=0 ;
assign end_WF = !en & ten ;
assign Tmes = en ;//& ten

always @ (posedge clk) begin
Q_st <= st? 1 : ce? 0 : Q_st ;
en <= (Q_st & ce)? 1 : (ce & (q==0) & up)? 0 : en ;
ten <= ce? en : ten ;
up <= (st | (ce & (!up & q==((1<<`m_q)-(1<<`m-2)+1))))? 1 :
      (ce & ((up & (q==(1<<`m-2)-1)) | (ce & (q==0) & up)))? 0 : up ;
q <= st? 1 : (ce & en & up)? q+1 : (ce & en & !up)? q-1 : q ;
A <= st? 1 : (ce & en & (q==0) & up)? 0 : (ce & en)? A + q : A ;
S <= st? 0 : (en & ce) ? S+A : S ;
end
endmodule
```

### 2.3.2 Пример данных для задания на моделирования генератора весовой функции

```
parameter Tclk = 20;          //Tclk=1/Fclk=1/50 mHz = 20 ns
parameter NTce = 500 ;       //Fce=100kHz
always begin clk=0 ; #(Tclk/2) clk=1; #(Tclk/2) ; end
always begin ce=0 ; #(Tclk*(NTce-1)) ce=1; #(Tclk) ; end
initial begin
st = 0;
#100; st = 1;
#20; st = 0;
```

### 2.3.3 Модуль параметров **CONST\_4PAR.v** для **Gen\_4PAR\_WF**

```
`define m 4                //Для моделирования (см.таблицу 1)
`define Fclk 50000000      //50 Mhz (Сигнал синхронизации макета Nexys2)
`define Fce 1000000        //1000 kHz (1000000<2^20)
`define Nce `Fclk/^Fce     // Для генератора ce модуля Gen_Ux
`define m_Fce 20           //Число разрядов номинала частоты Fce
//`define m 11             //Число разрядов (см.таблицу 2)
`define m_q 2*`m-3         //Число разрядов аргумента весовой функции
`define m_WF 2*`m-3        //Число разрядов весовой функции
`define m_S 3*`m-4         //Число разрядов суммы весовых коэффициентов
`define m_M `m_Fce+`m_S    //Число разрядов произведения
```

### 2.3.4 Схема модуля **Fmes\_4PAR\_WF** измерителя частоты с кусочно-параболической весовой функцией.

```
`include "CONST_4PAR.v"
module Fmes_4PAR_WF(output wire Tmes,          //Интервал измерения
                    input ce,      output wire end_WF,      //Конец функции
```

```

input Ux,      output wire up,      //Направления счета
input st,      output wire [m_WF-1:0]A, //Весовая функция
input clk,     output reg[m_S-1:0]SA=0, //Накопленная сумма
              output reg[m:0]X=0, //Число периодов на интервале измерения
              output wire[m_M-1:0]Q,  //Целая часть
              output wire[m_S-1:0]F,  //Дробная часть
              output wire ok_DIV);    //Конец деления

wire Fx_clk ;
parameter NFce = `Fce ;              //Множитель делимого (Fx=NFce*SA/S)
wire [m_M-1:0]M=NFce*SA ;           //Произведение M=NFce*SA

always @ (posedge Fx_clk or posedge st) begin //st - асинхронный сброс
SA <= st? 0 : Tmes? SA+A : SA ; //Накопление A
X <= st? 0 : Tmes? X+1 : X ; //Счет числа X
end

BUFG DD1 (.I(Ux), .O(Fx_clk)); // Глобальный буфер
// Генератор весовых коэффициентов
Gen_4PAR_WF DD2 (.clk(clk), .Tmes(Tmes),
               .st(st), .A(A),
               .ce(ce), .up(up),
               .end_WF(end_WF),
               .S(S));
DIV_AB_QF DD3 (.clk(clk), //Арифметический делитель
               .A(M), .Q(Q), //Целая часть
               .B(S), .F(F), //Дробная часть
               .st(end_WF), .ok_div(ok_DIV));
endmodule

```

### 2.3.5 Пример данных к заданию на моделирование измерителя частоты с кусочно-параболической весовой функцией

```

parameter Tx = 290866; //Tx=1/Fx=1/3.438 kHz=290.866us=290866ns
parameter Tclk = 20; //Tclk=1/Fclk=1/50 mHz = 20 ns
parameter Tce = 100000; //Tce=1/Fce = 1/10000=100000 ns
parameter NTce = Tce/Tclk ; //NTce=5000
always begin Ux=0 ; #(Tx/2) Ux=1; #(Tx/2) ; end //Прямой сигнал
//always begin Ux=1 ; #(Tx/2) Ux=0; #(Tx/2) ; end //Инверсный сигнал
always begin clk=0 ; #(Tclk/2) clk=1; #(Tclk/2) ; end
always begin ce=0 ; #(Tclk*(NTce-1)) ce=1; #(Tclk) ; end
initial begin
st = 0;
#1000; st = 1;
#20; st = 0;
end

```

Напомним, что для оценки частоты необходимо вычислить отношение полученной суммы  $SA$  к полной сумме  $S$  коэффициентов и умножить это отношение на номинальное значение частоты ( $F_{CEN} = \frac{1}{T_{CEN}}$ ) разрешения сигнала синхронизации (ce) генератора весовых коэффициентов.

### 3. Задание к допуску

Таблица параметров для моделирования

Таблица 1

№	Вариант измерителя частоты		S	Fce [Hz]	Fx [kHz]
1	Fmes_XY	m	~16	100000	34.38
2	Fmes_TR_WF	4	72	10000	54.38
3	Fmes_PAR_WF	3	408	1000000	656.2
4	Fmes_4PAR_WF	4	144	1000	0.4688
5	Fmes_XY	4	~16	10000	3.438
6	Fmes_TR_WF	4	72	100000	71.88
7	Fmes_PAR_WF	3	408	1000000	543.8
8	Fmes_4PAR_WF	4	144	100000	65.62
9	Fmes_XY	4	~16	1000000	343.8
10	Fmes_TR_WF	4	72	10000	7.188
11	Fmes_PAR_WF	3	408	100000	54.38
12	Fmes_4PAR_WF	4	144	1000000	593.8
13	Fmes_XY	4	~16	100000	34.38
14	Fmes_TR_WF	4	72	10000	7.188
15	Fmes_PAR_WF	3	408	100000	54.38
16	Fmes_4PAR_WF	4	144	1000000	656.5
17	Fmes_XY	4	~16	100000	46.880
18	Fmes_TR_WF	4	72	1000000	343.80
19	Fmes_PAR_WF	3	408	100000	54.38
20	Fmes_4PAR_WF	4	144	1000000	593.8

3.1 Начертить в тетради эскизы временных диаграмм заданного (в таблицах 1 или 2) варианта генератора весовой функции.

3.2 Для заданного варианта параметров измерителя частоты написать в тетради схему модуля генератора весовой функции .

3.3 Для заданного варианта написать в тетради схему модуля измерителя частоты.

3.4 Начертить и написать в тетради пример структуры регистров и схему модуля арифметического делителя (см. приложение 6.3)

3.5 Написать в тетради схему модуля синтезатора частоты с заданным (в таблице 2) значением NF<sub>x</sub>. Определить частоту выходного сигнала U<sub>x</sub>.

#### 4. Задание к выполнению работы

4.1 Создать модуль заданного варианта CONST\_???. Установить в этом модуле значения  $m$  и  $F_{ce}$  своего варианта из таблицы 1.

4.2 Создать модуль генератора заданного варианта весовой функции. Провести моделирование его работы. Зарисовать в тетради характерные эскизы временных диаграмм.

4.3 Создать модуль **DIV\_AB\_QF** арифметического делителя (приложение 6.3.2). Провести моделирование его работы. Записать в тетради характерные результаты моделирования.

4.4 Создать модуль заданного варианта измерителя частоты. Провести моделирование его работы для двух вариантов входного сигнала  $U_x$  (“прямой” и инверсный). По результатам моделирования оценить частоту  $F_x$  и погрешность дискретности отсчета. Зарисовать в тетради характерные эскизы временных диаграмм.

4.5 Создать модуль **HEX27\_to\_DEC8** преобразователя двоичного числа в декадное двоично-десятичное число (приложение 6.4). Провести моделирование его работы. Записать в тетради характерные результаты моделирования.

4.6 Создать модуль **FB16\_to\_FD27** преобразователя двоичной дроби в декадную дробь. Провести моделирование его работы (приложение 6.5). Зарисовать в тетради характерные эскизы временных диаграмм.

#### 5. Задание к сдаче работы

Таблица параметров для сдачи работы

Таблица 2

№	Вариант измерителя	$F_{ce}$ [Hz]	$NF_x$	$m$	$T_m$ [ms]	S или Y
1	Fmes_XY	100000	49	15	327,68	32768
2	Fmes_TR_WF	10000	391	12	409,6	4196352
3	Fmes_PAR_WF	1000000	781	10	2,048	716876800
4	Fmes_4PAR_WF	1000	781	11	2048	268437504
5	Fmes_XY	10000	98	14	1638,4	16384
6	Fmes_TR_WF	100000	98	14	163,84	67117056
7	Fmes_PAR_WF	1000000	391	11	4,096	5730818048
8	Fmes_4PAR_WF	100000	3125	9	5,12	4194816
9	Fmes_XY	1000000	195	13	8,192	8192
10	Fmes_TR_WF	10000	781	11	204,8	1049600
11	Fmes_PAR_WF	100000	781	10	20,48	716876800
12	Fmes_4PAR_WF	1000000	6250	8	0,256	524544
13	Fmes_XY	100000	24	16	655,36	65536
14	Fmes_TR_WF	10000	391	12	409,6	4196352
15	Fmes_PAR_WF	100000	1563	9	10,24	89740800

16	Fmes_4PAR_WF	1000000	1563	10	1,024	33555456
17	Fmes_XY	100000	3125	9	5,12	512
18	Fmes_TR_WF	1000000	98	14	16,384	67117056
19	Fmes_PAR_WF	100000	3125	8	5,12	11250432
20	Fmes_4PAR_WF	1000000	781	11	2,048	268437504

5.1 Установить в модуле CONST\_??? значения  $m$  и  $F_{ce}$ , а в модуле GEN\_Ux NFx своего варианта из таблицы 2.

5.2 Создать модули и символы

- **Gen\_Ux** - синтезатора сигнала Ux (приложение 6.1),
- **Display** - семи сегментного индикатора (приложение 6.2),
- **BTN\_BL** - модуля кнопки (приложение 6.5),
- **MUX\_BL** - мультиплексора данных измерителя частоты для модуля **Display** (8 16-ти битных входов данных  $D0i[15:0]$ , ...  $D7i[15:0]$ , 3-х битный адрес  $ADR[2:0]$  и 16-ти битный выход  $Dout[15:0]$ ).

5.3 Создать символы модулей

- **Fmes\_???\_WF** - своего варианта измерителя частоты,
- **HEX27\_to\_DEC8**,
- **FB16\_to\_FD27**.

5.4 Из созданных модулей и символов создать схему **Sch\_Lab403** (см. примеры схем рис.5-рис.8). Согласовать номера разрядов выходных и входных шин модулей. На модуль **HEX27\_to\_DEC8** надо подавать младшие разряды целой части  $Q$ , а на модуль **FB16\_to\_FD27** старшие разряды  $F$  дробной части делителя модуля **Fmes\_??\_WF**. В схемах рис.6-рис.8 модуль **BUS\_BL** необходим, если число разрядов выходной шины SA меньше 32.

Создать для схемы **Sch\_Lab403** файл «Sch\_Lab403.ucf», согласовать имена сигналов «Sch\_Lab403.ucf» файла и схемы.

Создать файл конфигурации \*.bit или \*.mcs, загрузить в макет. Проверить и отладить при помощи индикатора и осциллографа работу генератора сигнала **Ux**. По сигналам **ce** или **celms** провести калибровку частотомера осциллографа. Определить «дискрет» изменения частоты генератора **Gen\_Ux**. После проверки и отладки продемонстрировать преподавателю работу генератора **Gen\_Ux**.

5.5 При заданном NFx кнопкой BTN0 запустить измеритель частоты. Проверить соответствие показаний семи сегментного индикатора частоте сигнала Ux. Добиться правильного соответствия. Сделать 10 отсчетов.

5.5.1 По разности между максимальным и минимальным отсчетом определить относительную погрешность дискретности.

5.5.2 По среднему значению из 10 отсчетом определить относительное смещение оценки частоты.

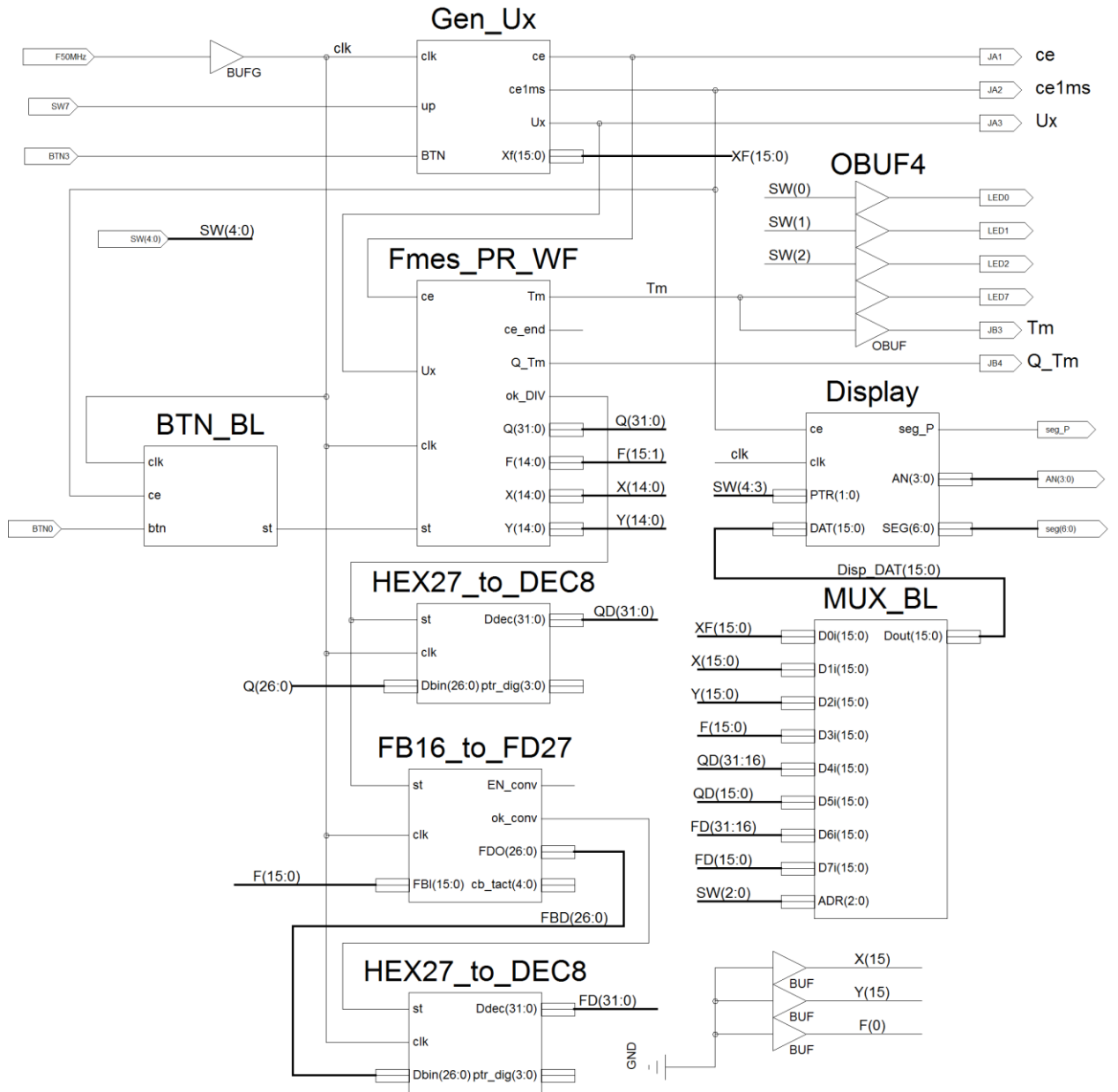


Рис.5 Пример схемы лабораторной работы варианта измерителя частоты Fmes\_PR\_WF с прямоугольной весовой функцией ( $m=14$ )

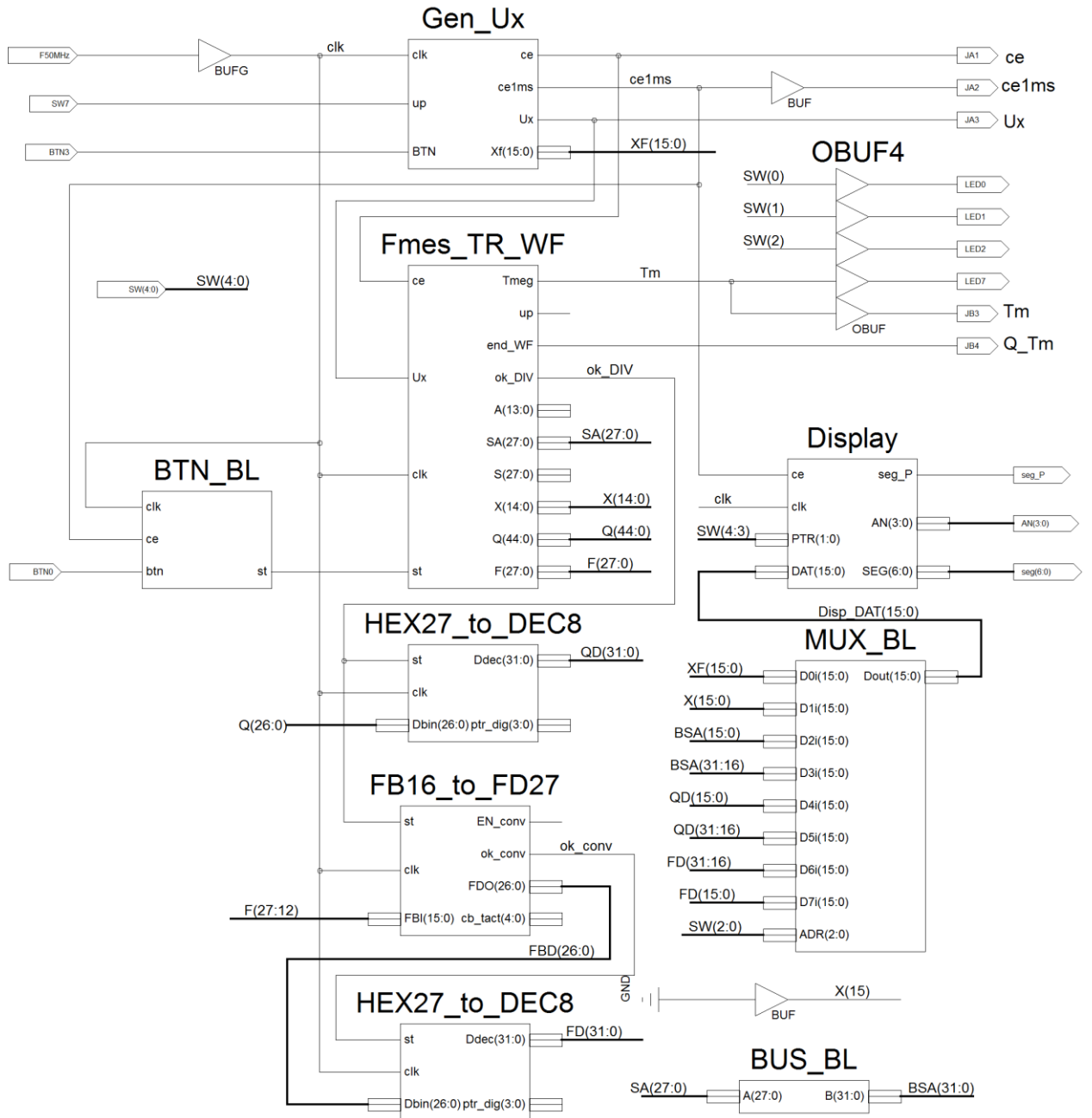


Рис.6 Пример схемы лабораторной работы варианта измерителя частоты Fmes\_TR\_WF с треугольной весовой функцией ( $m=14$ )



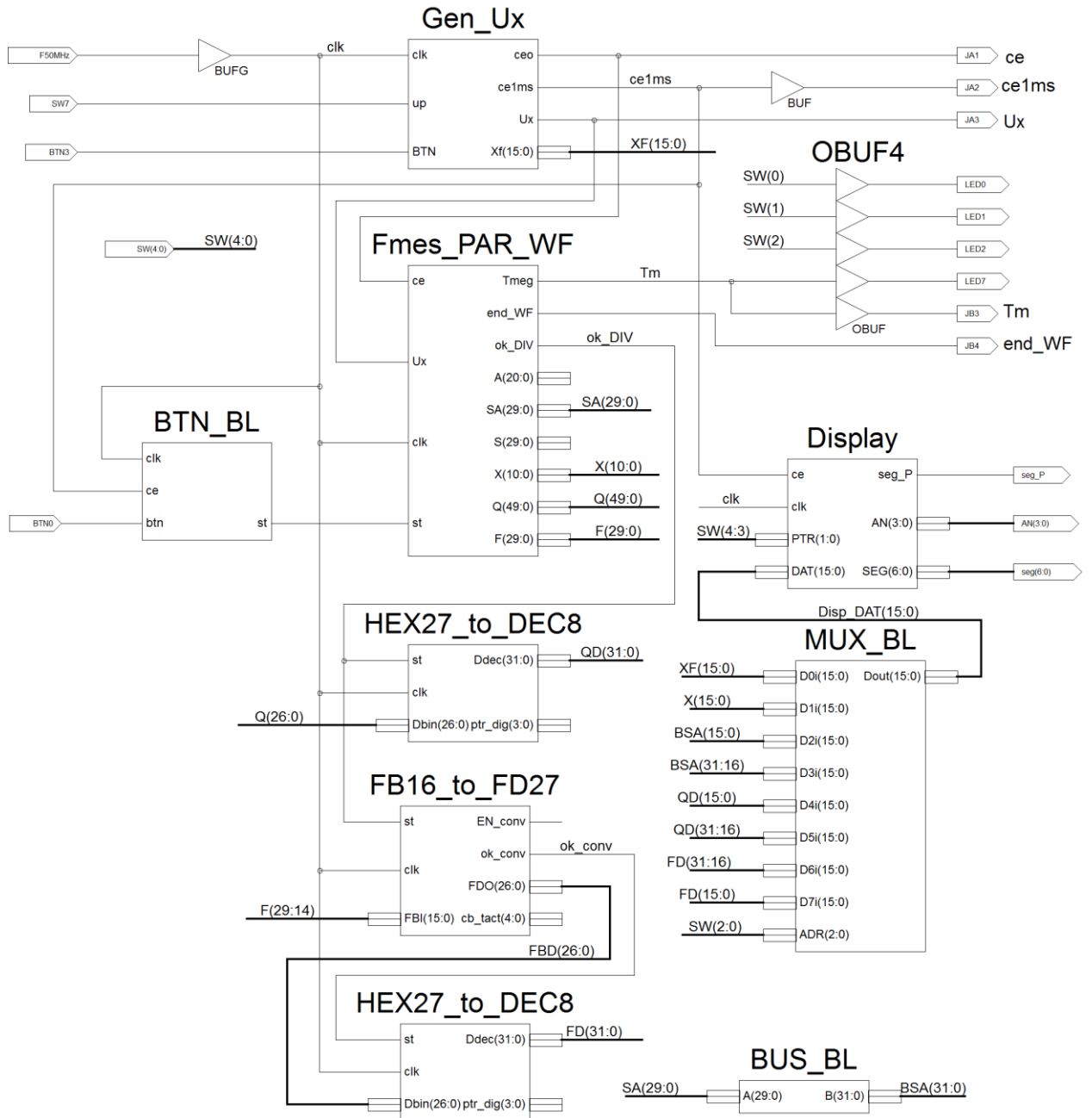


Рис.7 Пример схемы лабораторной работы варианта измерителя частоты Fmes\_PAR\_WF с параболической весовой функцией ( $m=10$ )

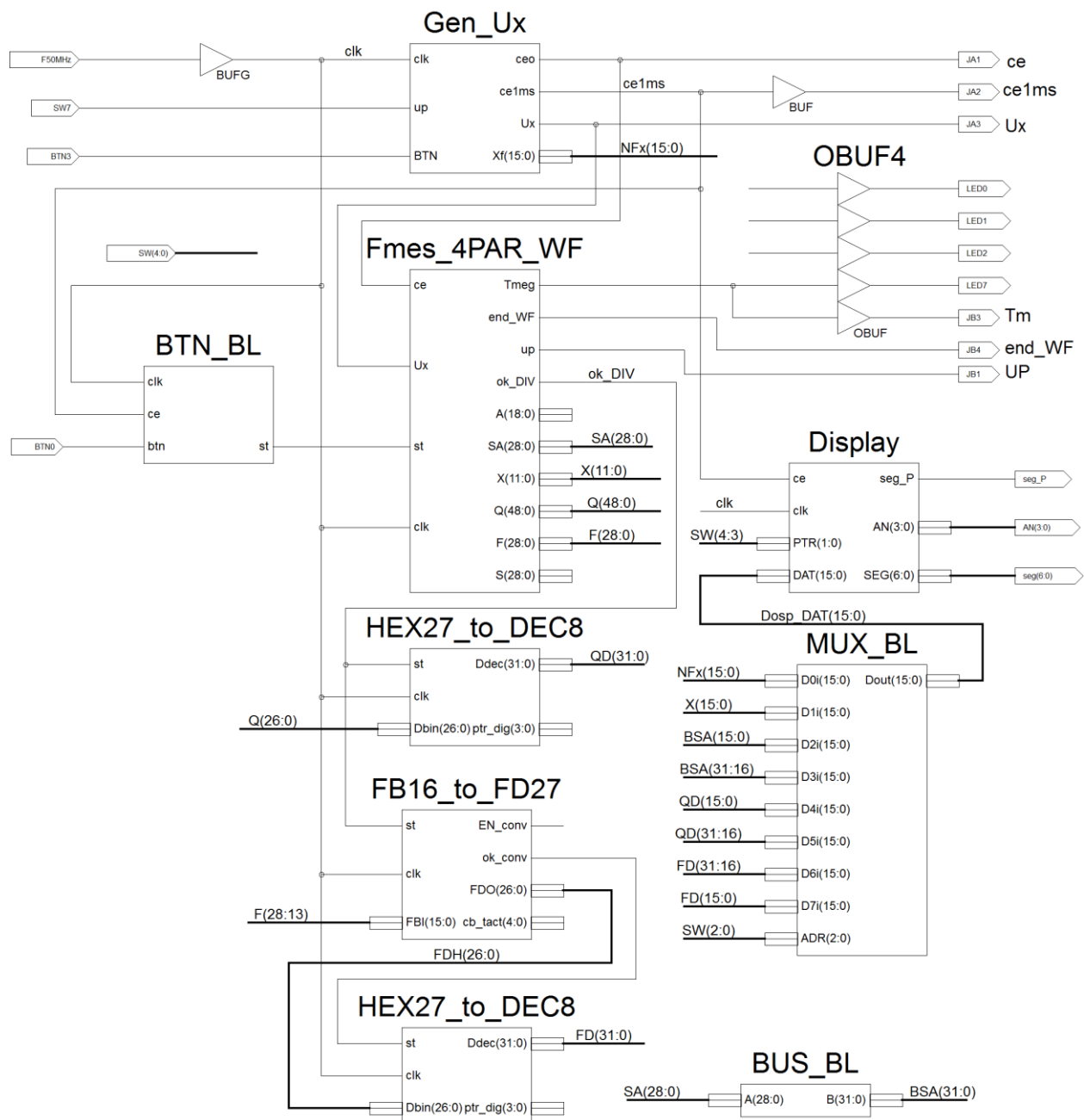


Рис.8 Пример схемы лабораторной работы варианта измерителя частоты Fmes\_4PAR\_WF с кусочно параболической весовой функцией (m=11)

## 6. Приложения

### 6.1 Схема модуля **Gen\_Ux** генератора сигнала $U_x$

```
//include "CONST_TR.v"
//include "CONST_XY.v"
//include "CONST_PAR.v"
`include "CONST_4PAR.v"

module Gen_Ux(    input clk,        output reg ceo=0,
                 input up,          output wire ce1ms,//Для подавления "дребезга" кнопок
                 input BTN,         output reg Ux=0,
```

```

output reg[15:0]Xf=781);//(NFx см. в таблице 2)

parameter F1kHz = 1000 ;
reg [15:0]cb_ce1ms=0 ;      //Счетчик 1 миллисекунды
assign ce1ms = (cb_ce1ms==`Fclk/F1kHz) ;
reg [15:0]cb_ce=0 ;          //Счетчик се синтезатора частоты Ux
wire ce = (cb_ce==`Nce) ;    //
reg tBTN=0, ttBTN=0 ;        //2 D-триггера кнопки
wire dBTN = tBTN & !ttBTN & ce1ms; //Подавление "дребезга" кнопки

always @ (posedge clk) begin
cb_ce1ms <= ce1ms? 1 : cb_ce1ms+1 ;
cb_ce <= ce? 1 : cb_ce+1 ;
tBTN <= ce1ms? BTN : tBTN ;    ttBTN <= ce1ms? tBTN : ttBTN ;
Xf <= (up & dBTN)? Xf+1 : (!up & dBTN)? Xf-1 : Xf ;//Реверсивный счетчик X
ceo <= ce ;
end
// Синтезатор частоты
parameter M=100000 ;          //Ёмкость аккумулятора
reg[16:0]ACC=0 ;              //Регистр аккумулятора
wire co = (ACC>=M) ;          //Сигнал переноса (переполнения)
always @ (posedge clk) if (ce) begin
ACC <= co? ACC+Xf-M : ACC+Xf ;
Ux <= co ;                    //Очистка от «грязи»
end
endmodule

```

В этом модуле частота выходного сигнала  $F_x = X \cdot F_{ce} / M$ ,  $M=100000$ ,  $F_{ce}$  - из таблицы 2,  $X$  - число с реверсивного счетчика, при  $up=1$  фронт сигнала на входе  $BTN$  увеличивает  $X$  на 1, а при  $up=0$  - уменьшает  $X$  на 1.

## 6.2 Схема модуля **Display** семи сегментного индикатора

```

module Display      (
input ce,           output wire [3:0] AN, //Аноды светодиодов
input clk,          output wire[6:0] SEG, //Сегменты (катоды)
input [15:0]DAT,    output wire seg_P, //Точка
input [1:0]PTR);

wire [3:0]dig;
//Генератор "анодов"
reg [1:0] adr_dig = 0;          //Счетчик номера цифры (анода)
assign AN =(adr_dig==0)? 4'b1110 ://включение цифры 0 (младшей)
           (adr_dig==1)? 4'b1101 ://включение цифры 1
           (adr_dig==2)? 4'b1011 ://включение цифры 2
           4'b0111 ;//включение цифры 3 (старшей)

always @ (posedge clk) if (ce) begin
adr_dig <= adr_dig+1 ; //Адрес цифры
end
// Мультиплексор цифр

```

```

assign dig = (adr_dig==0)?    DAT[3:0]: //Очередная цифра
              (adr_dig==1)?    DAT[7:4]:
              (adr_dig==2)?    DAT[11:8]:
                              DAT[15:12];


// Дешифратор семи сегментных символов цифр
//                               gfedcba      сегменты
assign SEG = (dig==0)? 7'b1000000 ://0      a
              (dig==1)? 7'b1111001 ://1      f        b
              (dig==2)? 7'b0100100 ://2      g
              (dig==3)? 7'b0110000 ://3      e        c
              (dig==4)? 7'b0011001 ://4      d        h
              (dig==5)? 7'b0010010 ://5
              (dig==6)? 7'b0000010 ://6
              (dig==7)? 7'b1111000 ://7
              (dig==8)? 7'b0000000 ://8
              (dig==9)? 7'b0010000 ://9
              (dig==10)? 7'b0001000 ://A
              (dig==11)? 7'b0000011 ://b
              (dig==12)? 7'b1000110 ://C
              (dig==13)? 7'b0100001 ://d
              (dig==14)? 7'b0000110 ://E
                              7'b0001110 ://F

// Генератор точки
assign seg_P = !(PTR==adr_dig) ;
endmodule

```

### 6.3 Арифметический делитель
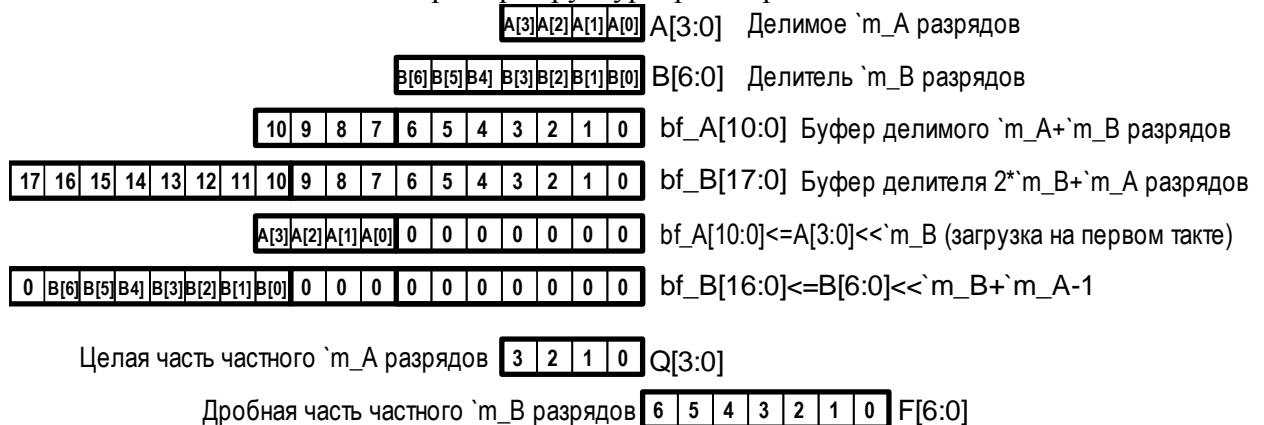
#### 6.3.1 Пример структуры регистров делителя



#### 6.3.2 Схема модуля арифметического делителя

```

`include "CONST_XY.v"
`include "CONST_TR.v"
`include "CONST_PAR.v"
`include "CONST_4PAR.v"
`define m_A `m_M
`define m_B `m_S

module DIV_AB_QF (input clk,
                  input [m_A-1:0] A, output wire [m_A-1:0] Q, //Целая часть

```

```

input [`m_B-1:0] B,   output wire [`m_B-1:0] F;//Дробная часть
input st,             output reg ok_div=0,
output reg [`m_A+`m_B-1:0]bf_A=0;//Буфер делимого `m_A+`m_B разрядов
output reg [`m_A+2*`m_B-1:0]bf_B=0);//Буфер делителя 2*`m_B +`m_A разрядов

reg [`m_A+`m_B-1:0]sr_QF=0 ;//Регистр сдвига частного `m_A+`m_B разрядов
reg[7:0]cb_tact=0 ;//счетчик тактов деления
reg TQ=0 ;//Интервал деления
wire bitQF = (bf_A>=bf_B) ;//Текущий бит деления
wire T_end = (cb_tact==`m_B+`m_A-1) ; //Последний такт деления
assign Q=sr_QF[`m_B+`m_A-1:`m_B]; //Целая часть частного
assign F=sr_QF[`m_B-1:0]; //Дробная часть частного

always @ (posedge clk) begin
bf_A <= st? A<<`m_B : (TQ & bitQF)? bf_A-bf_B : bf_A ;
bf_B <= st? B<<`m_B+`m_A-1: TQ? bf_B>>1 : bf_B ;
cb_tact <= st? 0 : TQ? cb_tact+1 : cb_tact ;
TQ <= T_end? 0 : st? 1 : TQ ;
sr_QF <= st? 0: TQ? sr_QF<<1 | bitQF : sr_QF ; //частное
ok_div <= T_end ;
end
endmodule

```

#### 6.4 Преобразователь HEX27\_to\_DEC8

```

module HEX27_to_DEC8 (
input[26:0]Dbin,   output wire [31:0]Ddec,
input clk,         output reg [3:0]ptr_dig=0;//Указатель номера декадной цифры
input st );

reg[3:0]D1dec=0;   reg[3:0]D2dec=0;   reg[3:0]D3dec=0;   reg[3:0]D4dec=0;
reg[3:0]D5dec=0;   reg[3:0]D6dec=0;   reg[3:0]D7dec=0;   reg[3:0]D8dec=0;

reg en_conv=0, q=0 ;
reg [27:0]rest=0;//Остаток
assign Ddec= {D8dec, D7dec, D6dec, D5dec, D4dec, D3dec, D2dec, D1dec} ;

wire d8 = (ptr_dig==8);   wire d7 = (ptr_dig==7);
wire d6 = (ptr_dig==6);   wire d5 = (ptr_dig==5);
wire d4 = (ptr_dig==4);   wire d3 = (ptr_dig==3);
wire d2 = (ptr_dig==2);   wire d1 = (ptr_dig==1);

wire[26:0]Nd=           d8? 10000000 :
                        d7? 1000000 :
                        d6? 100000 :
                        d5? 10000 :
                        d4? 1000 :
                        d3? 100 :
                        d2? 10 :
                        d1? 1 : 0 ;

wire [27:0]dx = rest-Nd ;//Разность между остатком и di (i=8,7,6,5,4,3,2,1)
wire z = dx[27] ; // Знак разности
wire en_inc_dig = en_conv & q & !z ;//Разрешение инкремента декадной цифры

```

wire en\_dec\_ptr = en\_conv & !q & z ;//Разрешение декремента указателя цифры

```
always @(posedge clk) begin
q <= st? 0 : en_conv? !q : q ;//q - для исключения необходимости восстановления остатка
en_conv <= st? 1 : (ptr_dig==0)? 0 : en_conv ;    //Разрешение преобразования
rest <= st? Dbin : en_inc_dig? dx : rest ;        //Остаток
ptr_dig <= st? 8: en_dec_ptr? ptr_dig-1 : ptr_dig ; //Указатель очередной декадной цифры
D8dec <= st? 0 : (d8 & en_inc_dig)? D8dec+1 : D8dec ;
D7dec <= st? 0 : (d7 & en_inc_dig)? D7dec+1 : D7dec ;
D6dec <= st? 0 : (d6 & en_inc_dig)? D6dec+1 : D6dec ;
D5dec <= st? 0 : (d5 & en_inc_dig)? D5dec+1 : D5dec ;
D4dec <= st? 0 : (d4 & en_inc_dig)? D4dec+1 : D4dec ;
D3dec <= st? 0 : (d3 & en_inc_dig)? D3dec+1 : D3dec ;
D2dec <= st? 0 : (d2 & en_inc_dig)? D2dec+1 : D2dec ;
D1dec <= st? 0 : (d1 & en_inc_dig)? D1dec+1 : D1dec ;
end
endmodule
```

### 6.5 Схема модуля преобразователя двоичной дроби в декадную дробь

```
module FB16_to_FD27 (      output wire [26:0] FDO,
                          input [15:0] FBI,      output reg[4:0]cb_tact=0,
                          input clk,             output reg EN_conv=0,
                          input st,              output wire ok_conv);
    parameter Dmax=27'h2FAF080 ;//50000000 , 99999999=27'h5f5e0ff
    reg [15:0] sr_FBI=0 ; reg [31:0]sr_FBO =0 ;
    reg [31:0]ACC = 0 ;
    assign FDO = ACC[31:5] ;
    assign ok_conv = (cb_tact==16) ;

    always @ (posedge clk) begin
    sr_FBI <= st? FBI : EN_conv? sr_FBI<<1 : sr_FBI ;
    sr_FBO <= st? {Dmax,5'b000000} : EN_conv? sr_FBO>>1 : sr_FBO ;
    ACC <= st? 0 : (EN_conv & sr_FBI[15])? ACC + sr_FBO : ACC ;
    cb_tact <= st? 0 : EN_conv? cb_tact+1 : cb_tact ;
    EN_conv <= st? 1 : ok_conv? 0 : EN_conv ;
    end
endmodule
```

### 6.6 Схема модуль BTN\_BL кнопки

```
module BTN_BL(    input btn,      output st,//Tst=Tclk
                  input clk,
                  input ce); // ce1ms

reg q1=0, q2=0 ;
assign st= q1 & !q2 & ce ;
always @ (posedge clk) begin
q1 <= ce? btn : q1 ;  q2 <= ce? q1 : q2 ;
end
endmodule
```

6.7 Распределение портов схемы по контактным площадкам ПЛИС (\*.ucf файл)  
(не используемые в данной работе выводы ПЛИС закомментированы символом #)

```
NET "AN<0>" LOC = "F17" ; #AN0
NET "AN<1>" LOC = "H17" ; #AN1
NET "AN<2>" LOC = "C18" ; #AN2
NET "AN<3>" LOC = "F15" ; #AN3
```

```
NET "BTN0" LOC = "B18" ; #BTN3
#NET "BTN1" LOC = "D18" ; #BTN2
#NET "BTN2" LOC = "E18" ; #BTN1
NET "BTN3" LOC = "H13" ; #BTN0
```

```
NET "F50MHz" LOC = "B8" ; #F50MHz
```

```
NET "LED0" LOC = "J14" ; #LD0
#NET "led1" LOC = "J15" ; #LD1
#NET "led2" LOC = "K15" ; #LD2
#NET "led3" LOC = "K14" ; #LD3
#NET "led4" LOC = "E17" ; #LD4
#NET "led5" LOC = "P15" ; #LD5
#NET "led6" LOC = "F4" ; #LD6
#NET "led7" LOC = "R4" ; #LD7
```

```
NET "seg<0>" LOC = "L18" ; #CA
NET "seg<1>" LOC = "F18" ; #CB
NET "seg<2>" LOC = "D17" ; #CC
NET "seg<3>" LOC = "D16" ; #CD
NET "seg<4>" LOC = "G14" ; #CE
NET "seg<5>" LOC = "J17" ; #CF
NET "seg<6>" LOC = "H14" ; #CG
NET "seg_P" LOC = "C17" ; #CP
```

```
NET "SW<0>" LOC = "G18" ; #SWT0
NET "SW<1>" LOC = "H18" ; #SWT1
NET "SW<2>" LOC = "K18" ; #SWT2
NET "SW<3>" LOC = "K17" ; #SWT3
NET "SW<4>" LOC = "L14" ; #SWT4
#NET "SW<5>" LOC = "L13" ; #SWT5
#NET "SW<6>" LOC = "N17" ; #SWT6
NET "SW7" LOC = "R17" ; #SWT7
```

```
#NET "RXD" LOC = "U6" ; #TXD U6
#NET "TXD" LOC = "P9" ; #TXD P9
```

```
NET "JA1" LOC = "L15" ; #Pin1
NET "JA2" LOC = "K12" ; #Pin2
NET "JA3" LOC = "L17" ; #Pin3
#NET "JA4" LOC = "M15" ; #Pin4
#NET "JA7" LOC = "K13" ; #Pin7
#NET "JA8" LOC = "L16" ; #Pin8
#NET "JA9" LOC = "M14" ; #Pin9
```

#NET "JA10" LOC = "M16" ;#Pin10

#NET "JB1" LOC = "M13" ;#| PULLUP

#NET "JB2" LOC = "R18" ;#| PULLUP

#NET "JB3" LOC = "R15" ;#

NET "JB4" LOC = "T17" ;#

#NET "JB7" LOC = "P17" ;#Pin7

#NET "JB8" LOC = "R16" ;#Pin8

#NET "JB9" LOC = "T18" ;#Pin9

#NET "JB10" LOC = "U18" ;#Pin10

#NET "JC1" LOC = "G15" ;#Pin1

#NET "JC2" LOC = "J16" ;#Pin2

#NET "JC3" LOC = "G13" ;#Pin3

#NET "JC4" LOC = "H16" ;#Pin4

#NET "JC7" LOC = "H15" ;#Pin7

#NET "JC8" LOC = "F14" ;#Pin8

#NET "JC9" LOC = "G16" ;#Pin9

#NET "JC10" LOC = "J12" ;#Pin10

#NET "JD1" LOC = "J13" ;#Pin1

#NET "JD2" LOC = "M18" ;#Pin2

#NET "JD3" LOC = "N18" ;#Pin3

#NET "JD4" LOC = "P18" ;#Pin4

#NET "JD7" LOC = "K14" ;#LD3

#NET "JD8" LOC = "K15" ;#LD3

#NET "JD9" LOC = "J15" ;#LD3

#NET "JD10" LOC = "J14" ;#LD3

#NET "DAC<0>" LOC = "N8" ;#GRN0

#NET "DAC<1>" LOC = "R9" ;#RED0

#NET "DAC<2>" LOC = "T8" ;#RED1

#NET "DAC<3>" LOC = "R8" ;#RED2